



سخت افزار (۲)

رشته کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان سما

آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما اندیشه

تألیف : رامین رضوانی

فصل اوّل

سیستم‌های دودویی

سیستم اعداد و مبنای عددی

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می باشد.

- آشنایی مختصر با سیستم های دیجیتال
- آشنایی با سیستم اعداد
- شناخت مبنای عددی مختلف از جمله مبنای ۲، ۸، ۱۰، ۱۶
- نحوه تبدیل مبنای اعداد غیراعشاری به یکدیگر
- نحوه تبدیل مبنای اعداد اعشاری به یکدیگر

سیستم های دیجیتال

مشخصه اصلی سیستم های دیجیتال، قدرت آن ها در کار با اعداد و ارقام، حروف الفبا و به طور کلی هر مجموعه متشکل از تعداد متناهی از عناصر گسسته اطلاعاتی می باشد؛ کامپیوترها نیز دسته خاصی از سیستم های دیجیتال هستند و چون کامپیوترهای اولیه برای محاسبات عددی به کار می رفتند، نام دیجیتال یا رقمی برای آن ها گذاشته شده است.

سیستم های دیجیتال عمدتاً از مبنای ۲ برای نمایش ارقام، اعداد و انجام اعمال محاسباتی استفاده می کنند؛ زیرا پیاده سازی فیزیکی آن ها با استفاده از مدارات الکترونیکی و ترانزیستوری از سایر مبنای ساده تر است. بیت یک رقم دودویی است و می تواند دو مقدار ۰ و ۱ را داشته باشد؛ یک کد دودویی بسته به تعداد عناصر مجموعه ای که می خواهند کدگذاری شوند، می تواند از چندین بیت تشکیل شود.



مبناهای عددی - اعداد دودویی

جهت درک هرچه بیش تر مبناهای عددی، ابتدا عدد ۶۳۵۴ در مبنای ۱۰ را در نظر می گیریم؛ این عدد را می توان به شکل زیر نمایش داد:

$$6 \times 1000 + 3 \times 100 + 5 \times 10 + 4 \times 1$$

این عدد به صورت ضرب سمبل های عددی آن در توان هایی از ۱۰ نمایش داده شده است و می توان آن را به شکل زیر نیز نمایش داد :

$$6 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 4 \times 10^0$$

ارزش مکانی : هر رقم بنا به موقعیت خود در یک عدد وزنی دارد. مثلاً ارزش ۶ در ۶۳۵۴ برابر ۱۰۰۰ واحد و ارزش ۵ برابر ۱۰ واحد است.

به طور کلی هر عدد در مبنای مفروض ۲ را به صورت حاصل ضرب توان های ۲ در سمبل های مربوطه اش بیان می گردد. اعداد اعشاری نیز به همین روش می توانند نمایش داده شوند.

سایر مبناها :

سمبل های عددی در هر مبنای مفروض ۲ می توانند مقادیری بین ۰ تا $r-1$ داشته باشند. به عنوان مثال به مبناهای زیر توجه کنید :

۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹	در مبنای ۱۰ سمبل ها عبارتند از
۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷	در مبنای ۸ سمبل ها عبارتند از
۰, ۱	در مبنای ۲ سمبل ها عبارتند از

قرارداد ۱: مبنای ۱۰ مبنای پایه بوده و برای نمایش اعداد در هر مبنای دیگر، آن ها را داخل پرانتز قرار داده و مبنا را به صورت اندیس جلوی آن ها می نویسیم.

مثال : $(۷۶۰)_8$ $(۲۰۳۴)_5$

قرارداد ۲: برای نمایش سمبل ها مبناهای زیر ۱۰ از ارقام استفاده می کنیم؛ اما در مبناهای بزرگ تر از ۱۰ مانند ۱۶، تا ضریب ۹ از ارقام استفاده می کنیم و به جای سایر سمبل ها، حروف الفبای لاتین را قرار می دهیم؛ بنابراین در مبنای ۱۶ سمبل های عددی عبارتند از :

۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, A, B, C, D, E, F

مبنای ۲: در این مبنا که معمولاً برای نمایش اعداد در سیستم های دیجیتال استفاده می شود، سمبل های عددی فقط می توانند مقادیر ۰ و ۱ را اختیار کنند.

مثال :

$(11001)_2$


$(1001101)_2$

ارزش مکانی بیت‌ها توان‌هایی از دو می باشد. در جدول زیر، توان‌های دو برای اعداد صفر تا ۱۰ مشاهده می‌شوند؛

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

تبدیل مبنای اعداد

 تبدیل از مبنای ۱۰ به سایر مبنای : برای این منظور از تقسیمات متوالی استفاده می‌کنیم. به‌عنوان مثال برای تبدیل عدد ۲۵ در مبنای ۱۰ به معادل آن در مبنای ۲ به شکل زیر دقت نمایید:



همان‌گونه که در شکل نیز مشاهده می‌شود، در هر مرحله عدد را به مبنای خواسته شده تقسیم می‌کنیم. سپس باقیمانده را نگه‌داشته و با خارج قسمت جدید مراحل را تکرار می‌کنیم. شرط اتمام عملیات در این حالت، کوچک‌تر شدن خارج قسمت جدید از مبنای خواسته شده و یا ۰ شدن آن است. توجه : اولین باقیمانده‌ی حاصل، کم‌ارزش‌ترین رقم در مبنای خواسته شده است.

تبدیل مبنای اعداد اعشاری : برای این منظور، قسمت صحیح عدد را به روش تقسیمات متوالی به مبنای خواسته شده می‌بریم و برای تبدیل قسمت اعشاری، از روش ضرب‌های متوالی استفاده می‌کنیم، به این صورت که در هر مرحله، قسمت اعشاری عدد را در مبنای خواسته شده ضرب می‌کنیم. قسمت صحیح حاصل را نگه‌داشته و مجدداً قسمت اعشاری را در مبنای مقصد ضرب می‌کنیم. شرط پایان عملیات، ۰ شدن قسمت اعشاری و یا رسیدن به یک دقت مناسب است. به مثال زیر دقت نمایید :

$$\begin{array}{l}
 215.25 \\
 215 = (11010111)_2 \\
 215 / 25 = (11010111 / 0.1000000) \\
 \cdot / 25 \times 2 = 0 / 5 \\
 \cdot / 5 \times 2 = 1 / 0 \\
 \cdot \times 2 = 0 \\
 \cdot / 25 = 0 / 0.1000000
 \end{array}$$

تبدیل از سایر مبنایها به ۱۰: برای این منظور ارزش مکانی رقم‌ها را با هم جمع می‌کنیم، با توجه به این‌که ارزش مکانی رقم‌های اعشاری توان‌های منفی از مبنا هستند. به عبارت دیگر می‌توان عدد داده شده در هر مبنا را به صورت حاصلضرب سمبل‌های عدد در توان‌های مبنا نوشته و سپس جملات حاصلضرب را با یکدیگر جمع نمود. به مثال زیر توجه کنید:

$$\begin{array}{r} \dots 11001 \\ \downarrow \downarrow \downarrow \\ 2^4 + 2^3 + 2^0 = 25 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (10 / 2) = 5 \text{ remainder } 0 \\ (5 / 2) = 2 \text{ remainder } 1 \\ (2 / 2) = 1 \text{ remainder } 0 \\ (1 / 2) = 0 \text{ remainder } 1 \end{array}$$

$$1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21$$

تبدیل از مبنای غیر ۱۰ به یکدیگر: روش اصولی و سیستماتیک برای این عمل، تبدیل از مبنای اول به مبنای ۱۰ و سپس از مبنای ۱۰ به مبنای خواسته شده می‌باشد.

تبدیل از مبنای ۸ و ۱۶ به مبنای ۲ و بالعکس: تبدیل از مبنای ۲ به ۸ و ۱۶ نقش عمده‌ای در کامپیوترهای دیجیتال بازی می‌کند. برای انجام این تبدیل مبنای نیازی به مبنای میانی ۱۰ نیست و می‌توان مستقیماً این عمل را با توجه به رابطه‌ی توانی که بین عدد ۲ با اعداد ۸ و ۱۶ برقرار است ($2^3 = 8$ و $2^4 = 16$)، انجام داد. به عبارت دیگر، هر رقم در مبنای ۸ برابر است با ۳ رقم در مبنای ۲ و هر رقم در مبنای ۱۶ برابر است با ۴ رقم در مبنای ۲.

جداول زیر رابطه میان اعداد در مبنای ۸، ۱۶، و ۲ را بهتر بیان می‌کنند:

جدول مبنای ۱۶

مبنای ۱۶	مبنای ۲	مبنای ۱۰
۰	۰۰۰۰	۰
۱	۰۰۰۱	۱
۲	۰۰۱۰	۲
۳	۰۰۱۱	۳
۴	۰۱۰۰	۴
۵	۰۱۰۱	۵
۶	۰۱۱۰	۶
۷	۰۱۱۱	۷
۸	۱۰۰۰	۸
۹	۱۰۰۱	۹
A	۱۰۱۰	۱۰
B	۱۰۱۱	۱۱
C	۱۱۰۰	۱۲
D	۱۱۰۱	۱۳
E	۱۱۱۰	۱۴
F	۱۱۱۱	۱۵

جدول مبنای ۸

مبنای ۲	مبنای ۱۰	مبنای ۸
۰۰۰	۰	۰
۰۰۱	۱	۱
۰۱۰	۲	۲
۰۱۱	۳	۳
۱۰۰	۴	۴
۱۰۱	۵	۵
۱۱۰	۶	۶
۱۱۱	۷	۷

برای تبدیل یک عدد از مبنای ۱۶ یا ۸ به مبنای ۲ کفایت از جداول فوق معادل مبنای ۲ هر رقم را پیدا کرده و به جای آن قرار دهیم.

$$(521F)_{16} = (0101, 0010, 0001, 1111)_2$$

$$(327)_8 = (011, 010, 111)_2$$

برای تبدیل یک عدد از مبنای ۲ به مبنای ۸ از دو سمت نقطه اعشار شروع می‌کنیم و به دو سمت راست و چپ بیت‌ها را به صورت دسته‌های سه‌تایی جدا می‌کنیم. اگر تعداد ارقام اعشار و یا صحیح یک عدد مضربی از ۳ نباشد، به ترتیب به صفرهای کم ارزش بعد از ممیز و صفرهای پر ارزش قبل از ممیز اضافه می‌کنیم. سپس معادل مبنای ۸ هر دسته از بیت‌ها را می‌نویسیم.

برای تبدیل یک عدد از مبنای ۲ به مبنای ۱۶ از دو سمت نقطه اعشار شروع می‌کنیم و به دو سمت راست و چپ بیت‌ها را به صورت دسته‌های چهارتایی جدا می‌کنیم. اگر تعداد ارقام اعشار و یا صحیح یک عدد مضربی از ۴ نباشد، به ترتیب صفرهای کم ارزش بعد از ممیز و صفرهای پر ارزش قبل از ممیز اضافه می‌کنیم. سپس معادل مبنای ۱۶ هر دسته از بیت‌ها را می‌نویسیم.

$$(11+1++1+/.11.1+1)_2 = (+11,+1+,.1+/.11,.1+.1++)_2 = (322/324)_8$$

$$(1.110.1.1.1/.1.1111.0.11)_2 = (+.1.11.0.1.1.1/.1.1111.0.11+)_2 = (2CA/9E6)_{16}$$

توجه: مبنای هشت و شانزده اغلب جهت اختصار و کم شدن حجم اعداد مبنای دو استفاده می‌شوند و کم‌تر به عنوان مبنای محاسبات می‌باشند و در ضمن تبدیل مبنای هشت به مبنای شانزده و بر عکس از طریق مبنای دو ساده‌تر خواهد بود.

اعداد دودویی علامت دار و حساب دودویی

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می باشد.

- آشنایی با متمم ها (متمم ها)
- طرز متمم گرفتن از اعداد
- اعداد دودویی علامت دار
- انجام اعمال حسابی برای اعداد دودویی علامت دار
- خطای سرریز و تشخیص آن
- خلاصه درس
- آزمون

متمم ها (متمم ها)

متمم ها در کامپیوترهای دیجیتال برای ساده کردن برخی عملیات مانند عمل تفریق و عملیات منطقی به کار می روند. با بهره گیری از متمم ها، پیاده سازی سخت افزاری عملیات تفریق در کامپیوترها به سادگی و کمک به مدارات جمع کننده امکان پذیر خواهد بود.

در هر مبنای مفروض r دو نوع متمم برای هر عدد تعریف می شود :

۱. متمم مبنای (متمم r)

۲. متمم مبنای کاهش یافته (متمم $r-1$)

فرمول کلی متمم ها : عدد N دارای n رقم صحیح و m رقم اعشار در مبنای r مفروض است. در این صورت :

$$\begin{aligned} \text{مکمل } r-1 \text{ عدد } N &\leftarrow r^n - N - r^m \\ \text{مکمل } r \text{ عدد } N &\leftarrow r^n - N \end{aligned}$$

راه حل ساده تر : برای به دست آوردن متمم ها در مبنای r می توان به صورت های زیر عمل نمود :

- متمم ۱ یک عدد در مبنای r : تمام بیت های عدد را از ۱ کم می کنیم؛ به عبارت دیگر تمام بیت های ۰ را به ۱ و تمام بیت های ۱ را به ۰ تبدیل می کنیم.

متمم ۲ یک عدد در مبنای ۲: از سمت راست عدد شروع می‌کنیم. صفرهای کم ارزش و اولین یک کم ارزش را دست‌نخورده باقی می‌گذاریم. سپس تمام بیت‌های ۰ را به ۱ و تمام بیت‌های ۱ را به ۰ تبدیل می‌کنیم.

از میان مبنایها مبحث متمم‌ها در مبنای ۲ اهمیت بیش‌تری دارد و در ادامه با مثال‌هایی به نحوه به‌دست‌آوردن متمم‌ها در این مبنای ۲ می‌پردازیم.

 مثال:

$$11110000 \xrightarrow{\text{متمم ۲}} 00010000$$

$$11001001 \xrightarrow{\text{متمم ۲}} 00110111$$

$$10000000 \xrightarrow{\text{متمم ۲}} 10000000$$

$$00000000 \xrightarrow{\text{متمم ۲}} 00000000$$

$$11111111 \xrightarrow{\text{متمم ۲}} 00000001$$

$$10101110 \xrightarrow{\text{متمم ۲}} 01010010$$

اعداد دودویی علامت‌دار

اعداد صحیح مثبت و صفر را می‌توان با اعداد بی‌علامت نشان داد. اما برای ذخیره اعداد منفی بر روی کامپیوترها، روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است. ۳ روش برای نمایش و ذخیره اعداد دودویی در کامپیوترها وجود دارد:

۱. **روش مقدار-علامت دار:** در این روش، چپ‌ترین بیت برای تعیین علامت استفاده می‌شود که به آن (بیت علامت) می‌گویند؛ در سایر بیت‌ها قدر مطلق عدد نمایش داده می‌شود. این سیستم عدد را با تغییر علامتش منفی می‌کند. اما دو روش دیگر، عدد را با متمم‌سازی منفی می‌کنند.

۲. **روش متمم ۱ علامت دار:** در این روش، برای منفی کردن یک عدد، ابتدا معادل مثبت آن را نوشته و سپس از آن متمم ۱ می‌گیریم.

۳. **روش متمم ۲ علامت دار:** در این روش، برای منفی کردن یک عدد، ابتدا معادل مثبت آن را نوشته و سپس از آن متمم ۲ می‌گیریم.

توجه ۱: در تمامی روش‌های نمایش اعداد دودویی علامت‌دار، اعداد مثبت به یک شکل نمایش داده می‌شوند؛ تفاوت در نحوه نمایش اعداد منفی است.

توجه ۲: در تمامی روش‌های نمایش اعداد دودویی علامت‌دار، چپ‌ترین بیت به عنوان بیت علامت استفاده می‌شود. این بیت در تمام اعداد مثبت برابر صفر و در تمام روش‌ها برای اعداد منفی برابر ۱ است.

مثال:

نمایش اعداد $+9$ و -9 در سیستمهای نمایش مختلف در ۸ بیت :

عدد $+9$ در هر ۳ سیستم به شکل زیر نمایش داده می شود.

00001001

عدد -9 در هر ۳ سیستم به شکل زیر نمایش داده می شود

نمایش مقدار - علامت دار عدد -9 : 10001001

نمایش مکمل ۱ علامت دار عدد -9 : 11110110

نمایش مکمل ۲ علامت دار عدد -9 : 11110111

از میان روشهای فوق، روش اول در کامپیوترها کاربرد ندارد. متمم ۱ نیز مشکلاتی به بار می آورد و بیش تر برای اعمال منطقی مفید است. معمولاً در اکثر سیستمهای کامپیوتری از سیستم نمایش متمم ۲ برای نمایش اعداد علامت دار و محاسبات استفاده می شود.

قرارداد : از این پس فرض بر این است که اعداد علامت دار به روش متمم ۲ نمایش داده می شوند.

عملیات حسابی : معمولاً برای انجام عمل تفریق در مبنای ۲، از عمل جمع استفاده می شود؛ زیرا پیاده سازی سخت افزاری مدارات تفریق کننده به صرفه نمی باشد؛ از طرفی انجام عملیات تفریق به روش متمم ۲ دارای سخت افزار ساده تری است. بنابراین به کمک متممها و عمل جمع، می توان تفریق را انجام داد.

تفریق اعداد دودویی بدون علامت : برای تفریق دو عدد بدون علامت $M-N$ ابتدا متمم ۲ عدد N را بدست آورده و سپس با M جمع می کنیم.

اگر $M \geq N$ باشد، عمل جمع یک رقم نقلی انتهایی تولید می کند که نشانگر مثبت بودن حاصل است و باید چشم پوشی شود؛

اگر $M < N$ باشد، هیچ رقم نقلی انتهایی تولید نشده و نشانگر این است که حاصل، یک عدد منفی به صورت متمم ۲ می باشد.

مثال:

با فرض دو عدد دودویی $x = 1010100$ و $y = 1000011$ تفريق‌های زیر را به روش متمم ۲ انجام دهید:

(الف) $X - Y$ ، (ب) $Y - X$ عدد X را با متمم ۲ عدد Y جمع می‌کنیم:

جواب (الف):

$$\begin{array}{r} x = 1010100 \\ + 0111101 \\ \hline 0010001 \end{array}$$

رقم نقلی را حذف می‌کنیم. رقم نقلی $\leftarrow 1$

$x - y = 0010001 = 17$

جواب (ب):

عدد Y را با متمم ۲ عدد X جمع می‌کنیم. رقم نقلی انتهایی وجود ندارد و بیت سمت چپ نتیجه برابر ۱ است.

پس حاصل یک عدد منفي می‌باشد.

از حاصل متمم ۲ می‌گیریم. برابر ۱۷ خواهد شد. در نتیجه عدد نتیجه ۱۷- بوده است.

$$\begin{array}{r} 1000011 \\ + 0101100 \\ \hline 1101111 \end{array}$$

$1101111 \xrightarrow{\text{متمم ۲}} 0010001$

$-17 \quad +17$

جمع اعداد دودویی علامت‌دار : جمع دو عدد دودویی علامت‌دار که در آن، اعداد منفي به فرم متمم ۲ هستند، از جمع تمام بیت‌های دو عدد منجمله بیت‌های علامت آن‌ها حاصل می‌شود و از رقم نقلی حاصل از بیت علامت باید چشم‌پوشی شود.

مثال:

ابتدا اعداد ۶+ و ۱۳+ را در ۸ بیت نمایش داده و سپس از روی اعداد حاصل، اعداد ۶- و ۱۳+ را نمایش دهید. در ادامه چهار عمل جمع زیر را انجام دهید.

$$\begin{array}{r} +6 : 00000110 \xrightarrow{\text{متمم ۲}} -6 : 11111010 \\ \begin{array}{r} (+6) \quad 00000110 \\ +(+13) \quad +0001101 \\ \hline +19 \quad 00010011 \end{array} \end{array}$$

حاصل یک عدد مثبت می‌باشد.

$$\begin{array}{r} +13 : 00001101 \xrightarrow{\text{متمم ۲}} -13 : 11110011 \\ \begin{array}{r} (-6) \quad 11111010 \\ +(+13) \quad +00001101 \\ \hline +7 \quad \text{نقلی را نادیده می‌گیریم.} \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (-6) \quad 11111010 \\ +(-13) \quad +11110011 \\ \hline -19 \quad \text{نقلی را نادیده می‌گیریم.} \end{array}$$

حاصل عدد ۱۹- به فرم متمم ۲ می‌باشد.

$$\begin{array}{r} (+6) \quad 00000110 \\ +(-13) \quad +11110011 \\ \hline -7 \quad \text{حاصل یک عدد منفي است زیرا بیت سمت چپ برابر ۱ است که این عدد ۷- می‌باشد.} \end{array}$$

تمرین : عملیات زیر را در مبنای ۲ انجام دهید :

$$96 + 70 \quad 96 + (-70) \quad -96 + (-70) \quad -96 + 70$$

تفریق اعداد دودویی علامت دار : تفریق دو عدد دودویی علامت دار که در آن، اعداد منفی به فرم متمم ۲ هستند، به این صورت انجام می شود : متمم ۲ عدد دوم را به دست آورده و حاصل را به عدد اول می افزاییم. در این حالت نیز از رقم نقلی حاصل از بیت علامت باید چشم پوشی شود. نحوه انجام این عمل با روابط زیر بیان می شود:

$$(\pm A) - (+B) = (\pm A) + (-B)$$

$$(\pm A) - (-B) = (\pm A) + (+B)$$

خطای سرریز (Overflow):

هرگاه دو عدد n رقمی با هم جمع شوند و حاصل جمع n+1 رقم را اشغال کند، سرریز رخ خواهد داد. سرریز می تواند در جمع دو عدد دودویی علامت دار یا بدون علامت رخ دهد؛ در جمع دو عدد بی علامت، یک سرریز از نقلی با ارزش ترین مکان تشخیص داده می شود.

سرریز در جمع اعداد علامت دار زمانی رخ می دهد که حاصل جمع دو عدد منفی، مثبت یا حاصل جمع دو عدد مثبت، منفی شود که در این حالت رقم نقلی انتهایی هیچ سرریزی را مشخص نمی کند. سرریز زمانی که یکی از اعداد مثبت و دیگری منفی باشد، رخ نخواهد داد.

نحوه تشخیص سرریز در جمع اعداد دودویی علامت دار : وضعیت سرریز را می توان با وجود رقم نقلی به بیت علامت و نقلی خروجی از بیت علامت مشاهده کرد. اگر این دو نقلی یکی نباشند، یک سرریز رخ داده است؛ به این معنی که علامت نتیجه عوض شده است. مثال زیر یک نمونه خطای سرریز را نشان می دهد:

$$\begin{array}{r} 75 \quad + \quad 75 \quad = \\ (01001011)_2 + (01001011)_2 = (10010110)_2 \end{array}$$

در مثال فوق، بیت یک سمت چپ نشانگر این است که عدد حاصل منفی است، در صورتی که دو عدد مثبت با هم جمع شده است.

راه حل برطرف کردن خطای سرریز افزایش تعداد بیت های سیستم است. برای مثال عدد بالا را ده بیتی می کنیم تا مثبت شود ؛ یعنی بیت سمت چپ آن صفر می شود.

$$\begin{array}{r} 75 \quad + \quad 75 \quad = \\ (0001001011)_2 + (0001001011)_2 = (0010010110)_2 \end{array}$$

کدهای دودویی

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می باشد.

- + آشنایی با کدهای دودویی
- + انواع کدهای دودویی
- + خواص کدهای دودویی
- + آشنایی با مفاهیم تشخیص خطا
- + آشنایی با بیت توازن و توان زوج و فرد
- + خلاصه درس
- + آزمون

کدهای دودویی

یک کد دودویی n بیتی، گروهی متشکل از n بیت است که 2^n ترکیب ممکن از یک‌ها و صفرها را داراست و هر ترکیب یک عنصر از مجموعه کد شده را نمایش می‌دهد. بنابراین، حداقل تعداد بیت‌های لازم برای 2^n کد مجزا، برابر n است. همچنین، برای مجموعه‌هایی که تعداد عناصر آنها دقیقاً توانی از ۲ نمی‌باشد، برای یافتن مقدار n باید از رابطه زیر استفاده نمود :

$$2^{n-1} < m \leq 2^n$$

در رابطه فوق، m تعداد عناصر مجموعه ذکر شده می‌باشد. برای مثال، جهت کدگذاری مجموعه حروف الفبای لاتین به ۵ بیت نیاز داریم؛ زیرا :

$$2^4 < 26 < 2^5 \rightarrow 16 < 26 < 32$$

انواع کدهای دودویی :

از آنجایی که بسیاری از انسان‌ها به سیستم دهمی عادت دارند، بهتر است که اجرای همه محاسبات به دودویی و سپس تبدیل نتایج دودویی به دهمی انجام شود. بنابراین در این روش باید اعداد دهمی را در کامپیوتر ذخیره کرده تا بتوانند به اعداد دودویی تبدیل شوند. از طرفی کامپیوتر می‌تواند فقط با ارقام دودویی کار کند. بنابراین ارقام دهمی با کدی مرکب از صفر و یک نمایش داده می‌شوند.

کدهای دودویی برای ارقام دهدهی به حداقل ۴ بیت برای هر رقم نیاز دارند. با ایجاد ۱۰ ترکیب مختلف در ۴ بیت، کدهای دهدهی مختلف را می‌توان ایجاد کرد که هر کد تنها ۱۰ ترکیب بیتی از ۱۶ ترکیب ممکن در ۴ بیت را به کار می‌برد.

یکی از پرکاربردترین کدهای دهدهی مورد استفاده برای نمایش ارقام دهدهی، کد BCD است. BCD: (Binary Coded Decimal) به معنای دهدهی کد شده به دودویی می‌باشد. کد BCD معادل ارقام صفر تا نه در جدول زیر مشاهده می‌شود:

دهدهی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
BCD	۰۰۰۰	۰۰۰۱	۰۰۱۰	۰۰۱۱	۰۱۰۰	۰۱۰۱	۰۱۱۰	۰۱۱۱	۱۰۰۰	۱۰۰۱

توجه ۱: اعداد BCD اعداد دهدهی هستند، نه اعداد دودویی؛ هرچند که آنها در ساختارشان از بیت استفاده می‌کنند. تنها تفاوت بین یک عدد دهدهی و BCD در این است که در اعداد دهدهی از سمبل‌های صفر تا نه و در اعداد BCD از سمبل‌های ۱۰۰۱، ۰۰۰۱، ۰۰۰۰، ۱۰۰۱ استفاده می‌شود.

توجه ۲: هرگاه عدد دهدهی در BCD بین صفر تا نه باشد، با عدد دودویی‌اش معادل است.

تبدیل اعداد دهدهی به BCD: برای این کار از جدول کدهای BCD، معادل BCD هر یک از ارقام عدد را به دست آورده و کنار هم قرار می‌دهیم. برای نمایش یک عدد k رقمی در BCD به 4k بیت نیاز داریم.

مثال:

$$(236)_{10} = (0010, 0011, 0110)_{BCD}$$

$$(4185)_{10} = (0100, 0001, 1000, 0101)_{BCD}$$

به مثال‌های زیر توجه نمایید:

$$6 \xrightarrow{BCD} 0110$$

$$12 \xrightarrow{BCD} 00010010$$

$$753 \xrightarrow{BCD} 011101010011$$

$$2948 \xrightarrow{BCD} 0010100101001000$$

سایر کدهای دهمی : در جدول زیر کد BCD به همراه ۳ کد دهمی دیگر نشان داده شده‌اند. همانگونه که در جدول نیز مشخص است، در هر یک از کدها ۶ ترکیب بیتی به کار نرفته وجود دارد.

دهمی	BCD	EX-3	8 4-2-1	2 4 2 1
0	0000	0011	0000	0000
1	0001	0100	0111	0001
2	0010	0101	0110	0010
3	0011	0110	0101	0011
4	0100	0111	0100	0100
5	0101	1000	1011	1011
6	0110	1001	1010	1100
7	0111	1010	1001	1101
8	1000	1011	1000	1110
9	1001	1100	1111	1111

حال با مثالی، نحوه نمایش یک عدد را در هر یک از کدهای فوق مشخص می‌کنیم؛

$$\begin{aligned}
 792 &= (0111 \ 1001 \ 0010)_{\text{BCD}} \\
 &= (1010 \ 1100 \ 0101)_{\text{EX-3}} \\
 &= (1001 \ 1111 \ 0110)_{8 \ 4-2-1} \\
 &= (1101 \ 1111 \ 0010)_{2 \ 4 \ 2 \ 1}
 \end{aligned}$$

کدهای وزن دار : در یک کد وزن دار، به هر مکان از بیت‌ها وزنی اختصاص داده شده است. کدهای BCD، ۲۴۲۱ و ۸۴-۲-۱ از جمله کدهای وزین هستند.

کدهای خود متمم : در این کدها متمم ۹ عدد دهمی مستقیماً از تغییر صفرها به یک و یک‌ها به صفر در کد حاصل می‌شود. کدهای ۲۴۲۱ و افزونی ۳ (EX-3) نمونه‌هایی از کدهای خود متمم هستند.

کد گری (Gray Code) : گاهی اوقات بهتر است برای نمایش داده‌ها از کد گری استفاده شود. مزیت کد گری نسبت به کد دودویی این است که از هر کد به کد بعدی فقط یک بیت تغییر می‌یابد. کد گری در کاربردهایی مورد استفاده است که رشته اعداد دودویی ممکن است در طول انتقال یا تبدیل از یک عدد به دیگری خطایی

تولید کنند. همچنین در جایی که شماره‌ها پشت سر هم ارسال شوند، این کد استفاده خوبی برای کنترل صحت اطلاعات خواهد داشت. کد گِری ۴ بیتی معادل اعداد صفر تا ۱۵ در جدول زیر مشاهده می‌شود؛

کد گِری	دهدهی
0000	0
0001	1
0011	2
0010	3
0110	4
0111	5
0101	6
0100	7
1100	8
1101	9
1111	10
1110	11
1010	12
1011	13
1001	14
1000	15

کدهای تشخیص خطا : برای تشخیص خطاها در مخابره یا پردازش داده‌ها، روش‌های مختلفی به کار می‌روند. یکی از این روش‌ها، استفاده از بیت توازن است؛ بیت توازن، بیتی اضافی است که حاوی پیامی بوده و طی آن تعداد یک‌های کل، زوج یا فرد خواهد شد.

بیت توازن (Parity bit) : بیت توازن، بیتی اضافی است که حاوی پیامی بوده و طی آن امکان کنترل خطا را به کد می‌دهد؛ یعنی اگر اشتباهاً یک به صفر یا برعکس تبدیل شده باشد قابل تشخیص خواهد بود. این بیت بیتی است که به کد اضافه می‌شود و تعداد یک‌ها را زوج یا فرد می‌کند که به آن بیت توازن زوج یا فرد می‌گوییم. در نتیجه ما دو نوع توازن زوج و فرد خواهیم داشت؛

توازن زوج (Even Parity) : بیت توازن به نحوی صفر یا یک می‌شود که تعداد کل یک‌ها در پیام ارسالی همراه با بیت توازن، عدد زوجی شود.

توازن فرد (Odd Parity) : بیت توازن به نحوی صفر یا یک می‌شود که تعداد کل یک‌ها در پیام ارسالی همراه با بیت توازن، عدد فردی شود. جدول زیر نحوه تولید بیت‌های توازن زوج و فرد را برای کدهای ۴ بیتی نشان می‌دهد؛

پریتی زوج	پریتی فرد	
Pe	Po	کد ۴ بیتی
0	1	0000
1	0	0001
1	0	0010
0	1	0011
1	0	0100
0	1	0101
0	1	0110
1	0	0111
1	0	1000
0	1	1001
0	1	1010
1	0	1011
0	1	1100
1	0	1101
1	0	1110
0	1	1111

فصل دوم

جبر بول و گیت‌های منطقی

اصول، تئوری‌ها و خواص جبر بول

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می‌باشد.

- ✚ تعریف منطق دودویی، متغیرهای دودویی و عملیات منطقی
- ✚ درک ارتباط میان منطق دودویی و جبر بول دو ارزشی
- ✚ تعریف جبر بول و اصول هانتینگتون
- ✚ تفاوت‌های عمده میان جبر بول و جبر اعداد حقیقی
- ✚ تعریف جبر بول دو ارزشی
- ✚ اصول و تئوری‌های جبر بول و اثبات آن‌ها
- ✚ روش‌های ساده‌سازی توابع منطقی

منطق دودویی : منطق دودویی شامل متغیرهای دودویی و عملیات منطقی است. متغیرهای دودویی با حروف الفبایی مانند $A, B, C, x, y, z, \dots$ نامگذاری می‌شوند و هر متغیر فقط دو مقدار 0 و 1 می‌تواند داشته باشد. سه نوع عملیات منطقی اصلی نیز وجود دارند که عبارتند از : AND ، OR و NOT

۱. **AND :** به وسیله یک "." نمایش داده می‌شود و $x.y = z$ به معنی " z برابر با x AND y است" می‌باشد. در عمل AND، $z=1$ است اگر و فقط اگر $x=1$ و $y=1$ باشند. در غیر این صورت $z=0$ خواهد بود.
 ۲. **OR :** به وسیله یک "+" نمایش داده می‌شود و $x+y = z$ به معنی " z برابر با x OR y است" می‌باشد. در عمل OR، $z=1$ است اگر $x=1$ یا $y=1$ و یا هر دو برابر 1 باشند. در غیر این صورت $z=0$ خواهد بود.
 ۳. **NOT :** عمل NOT یا متمم با یک علامت پریم یا یک خط بار نشان داده می‌شود و $x' = z$ به معنی " z برابر با NOT x است" می‌باشد. اگر $x=0$ باشد، $z=1$ و اگر $x=1$ باشد، $z=0$ خواهد شد.
- در بخش‌های بعدی و مبحث جبر بول، عملیات منطقی و نحوه تعریف آن‌ها به طور مفصل شرح داده خواهد شد. منطق دودویی با تعریف ارائه شده در بالا، معادل با جبری به نام جبر بول است. منطق دودویی به روشی غیر مستدل تعریف شده است؛ اما در ادامه جبر بول به روش مستدل ریاضی بنا خواهد گردید. بیان غیر مستدل منطق دودویی، برای کاربرد جبر بول در مدارهای گیتی مفید است؛ اما روش مستدل جبر بول برای بیان و ایجاد تئوری‌ها و خواص سیستم‌های جبری به کار می‌رود.

جبر بول : جبر بول را می‌توان مانند هر سیستم ریاضی، به وسیله‌ی مجموعه‌ای از عناصر، یک مجموعه از الگوها و تعدادی اصول اثبات نشده یا بدیهیات تعریف نمود. پیش از پرداختن به تعریف جبر بول، ابتدا به یک سری تعاریف مقدماتی می‌پردازیم.

تعریف مجموعه : یک مجموعه از عناصر، کلکسیونی از اشیاء است که دارای خواص مشترکی باشند. در مجموعه‌ها دو تعریف عضویت و عدم عضویت مطرح است.

تعریف عملگر دودویی : یک عملگر دودویی روی یک مجموعه از عناصر مانند S ، قانونی است که به هر جفت از عناصر S ، یک عنصر منحصر به فرد از S را تخصیص دهد.

اصول به کار رفته یک سیستم ریاضی : مهم‌ترین اصول به کار رفته در فرموله کردن ساختارهای جبری عبارتند از :

- بسته بودن
- اصل شرکت‌پذیری
- اصل جابجایی
- عنصر شناسه
- معکوس
- اصل توزیع‌پذیری

تعریف جبر بول : جبر بول یک ساختار جبری است که با عناصر مجموعه B ، همراه با دو عملگر دودویی $(+)$ و $(.)$ تعریف می‌شود به شرطی که اصول شش‌گانه زیر که به اصول هانتینگتون معروفند، در آن معتبر باشد :

۱	مجموعه نسبت به عملگر $(+)$ بسته باشد.	مجموعه نسبت به عملگر $(.)$ بسته باشد.
۲	یک عنصر شناسه 0 برای $(+)$ وجود داشته باشد.	یک عنصر شناسه 1 برای $(.)$ وجود داشته باشد.
۳	مجموعه نسبت به $(+)$ دارای خاصیت جابجایی باشد. $X + Y = Y + X$	مجموعه نسبت به $(.)$ دارای خاصیت جابجایی باشد. $X.Y = Y.X$
۴	$(.)$ نسبت به $(+)$ توزیع‌پذیر است. $x.(y+z) = (x.y) + (x.z)$	$(+)$ نسبت به $(.)$ توزیع‌پذیر است. $x+(y.z) = (x+y) . (x+z)$
۵	برای هر عنصر عضو، عنصری مثل عضو وجود دارد به نحوی که :	
	$x + x' = 1(A)$	$x . x' = 0(B)$
۶	حداقل دو عنصر X و Y عضو وجود دارد به نحوی که : $x \neq y$	

از تعاریف فوق می‌توان تفاوت‌های زیر را میان جبر بول و جبر اعداد حقیقی بیان نمود :

۱. اصول هانتینگتون فاقد اصل شرکت‌پذیری است. اما این اصل برای جبر بول معتبر و برای هر دو عملگر قابل استنتاج است.
 ۲. اصل توزیع‌پذیری (+) روی (.) برای جبر بول معتبر است، ولی در جبر معمولی قابل قبول نیست.
 ۳. در جبر بول عملگرهای تفریق و تقسیم وجود ندارند.
 ۴. در جبر معمولی عملگر متمم تعریف نمی‌شود.
 ۵. جبر معمولی بر روی مجموعه اعداد حقیقی با بی‌نهایت عنصر تعریف می‌شود؛ اما جبر بول چنین نیست.
- جبر بول دو ارزشی :** بسته به انتخاب عناصر مجموعه B و قوانین عملیات، می‌توان چندین جبر بول را فرموله کرد. در ادامه درس مدارهای منطقی، تنها با جبر بول دو ارزشی متشکل از تنها دو عنصر ۰ و ۱ کار خواهیم داشت؛ جبر بول دو ارزشی روی مجموعه دو عنصری $B = \{0,1\}$ تعریف می‌شود. قوانین برای دو عملگر دودویی (+) و (.) در جدول های زیر مشاهده می‌شوند :

X AND Y			X OR Y			NOT X	
X	Y	XY	X	Y	X+Y	X	X'
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰
۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰

این قوانین دقیقاً منطبق با تعاریف اعمال AND، OR و NOT در ابتدای این بخش می‌باشند که در اشکال فوق به صورت خلاصه با استفاده از **جدول درستی** نمایش داده شده‌اند.

جدول درستی (Truth Table) : جدولی است متشکل از تمام ترکیبات ممکن متغیرها و بیانگر ارتباط بین مقادیر آن‌ها و نتایج حاصل از عمل مربوطه بر روی آن‌ها می‌باشد.

در ادامه این فصل خواهیم دید که تمامی عملیات منطقی توسط مدارات الکترونیکی و ترانزیستوری با نام **دروازه‌های منطقی (Gates)** پیاده سازی می‌شوند.

اصول، تئوری‌ها و خواص جبر بول :

اصل دوگانگی : این اصل بیان می‌دارد که هر عبارت جبری به دست آمده از اصول جبر بول، با تعویض عملگرها و شناسه‌ها باز هم معتبر باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، برای هر عبارت جبری یک دوگان وجود دارد و برای به دست آوردن آن کافیهست عملگرهای AND و OR را به یکدیگر و ۰ ها و ۱ ها را نیز به یکدیگر تبدیل نماییم. با استناد به این اصل، تمام اصول و تئوری‌هایی که برای یکی از عملگرهای AND یا OR تعریف می‌شود، به راحتی قابل تعمیم به عملگر دیگر خواهد بود.

در جبر بول ۴ اصل و ۶ تئوری اساسی وجود دارد که در جدول های زیر مشاهده می شوند :

1a) $x + 0 = x$	1b) $x.1 = x$	اصل ۲ : عنصر شناسه
2a) $x + x' = 1$	2b) $x.x' = 0$	اصل ۵ : عضو متمم
3a) $x + x = x$	3b) $x.x = x$	تئوری ۱
4a) $x + 1 = 1$	4b) $x.0 = 0$	تئوری ۲
5) $(x')' = x$		تئوری ۳ : رجعت
6a) $x + y = y + x$	6b) $x.y = y.x$	اصل ۳ : جابجایی
7a) $x + (y+z) = (x+y) + z$	7b) $x.(y.z) = (x.y).z$	تئوری ۴ : شرکت پذیری
8a) $x(y+z) = xy + xz$	8b) $x + yz = (x+y)(x+z)$	اصل ۴ : توزیع پذیری یا پخش
9a) $x + xy = x$	9b) $x(x+y) = x$	تئوری ۵ : جذب
10a) $(x+y)' = x'y'$	10b) $(xy)' = x' + y'$	تئوری ۶ : دموگان

اصول جزو فرضیات هر ساختار جبری هستند و نیازی به اثبات ندارند. اما تئوری ها باید اثبات شوند.

تئوری های جبر بول به دو روش قابل اثبات هستند :

۱. با استفاده از جدول هم ارزی

۲. با استفاده از اصول و تئوری های اثبات شده قبلی

روش اول : در این روش برای اثبات تساوی طرفین یک عبارت جبری از مفهوم زیر استفاده می کنیم :

"دو عبارت جبری که جدول درستی یکسانی دارند؛ با هم معادلند."

در این روش تمام ترکیب های مختلف متغیرها را در جدول درستی می نویسیم تا نهایتاً تک تک عبارت های دو

طرف رابطه تشکیل شوند؛ حال اگر این دو عبارت جدول درستی یکسانی داشته باشند، با هم معادلند.

مثال ۱: درستی تئوری‌های دموگران را از طریق جدول هم‌ارزی تحقیق نمایید.

X	Y	X+Y	(X+Y)'	X	Y'	X'Y'
۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱
۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰
۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰
۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰

X	Y	X.Y	(X.Y)'	X	Y'	X+Y'
۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱
۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱
۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱
۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰

مثال ۲: درستی رابطه توزیع پذیری جمع نسبت به ضرب را از طریق جدول هم‌ارزی اثبات نمایید :

$$x + yz = (x+y)(x+z)$$

X	Y	Z	Y.Z	X+Y	X+Z	X+YZ	(X+Y)(X+Z)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱
۱	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱
۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱

روش دوم : در این روش برای اثبات درستی یک عبارت جبری، با استفاده از اصول جبر بول و تئوری‌های اثبات شده قبلی، یکی از طرفین تساوی را آنقدر تغییر می‌دهیم تا برابر با عبارت طرف دیگر شود. به کارگیری این روش مستلزم تسلط بر اصول و تئوری‌های جبر بول بوده و نیاز به تجربه کافی در به کارگیری آن‌ها در اثبات تساوی‌ها و ساده‌سازی‌ها دارد.

مثال ۱ : تئوری جذب را با استفاده از اصول و تئوری‌های اثبات شده قبلی اثبات نمایید.

$$x + xy = x$$

$$x + xy = x.1 + xy$$

$$x + xy = x(1+y)$$

$$x + xy = x(y+1)$$

$$x + xy = x.1$$

$$x + xy = x$$

مثال ۲ : درستی رابطه زیر را با استفاده از اصول و تئوری‌های اثبات شده قبلی اثبات نمایید.

$$x + yz = (x+y)(x+z)$$

$$(x+y)(x+z) = xx + xz + xy + yz = x + xz + xy + yz = x(1+y) + xz + yz =$$

$$x + xz + yz = x(1+z) + yz = x + yz$$

توجه : در ارزیابی عبارات جبر بول، تقدم اول با پرانتز، دوم با عمل متمم (NOT)، سوم با AND و چهارم با OR است. به بیان دیگر، عبارت داخل پرانتز باید قبل از سایر عملگرها ارزیابی شود.

به عنوان مثال در عبارت $(X+Y)$ ، ابتدا داخل پرانتز ارزیابی می‌گردد و سپس نتیجه متمم می‌شود. یا در عبارت $X'Y'$ ابتدا متمم X و Y ارزیابی شده و سپس حاصل AND می‌گردد.

توابع جبر بول، فرم‌های استاندارد و متعارف

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می‌باشد.


- ✚ تعریف تابع جبر بول
- ✚ روش‌های مختلف نمایش توابع به صورت‌های جدول درستی، عبارت‌های جبری و نمودار مداری
- ✚ روش‌های ساده‌سازی توابع منطقی
- ✚ کاربرد جبر بول در ساده‌سازی توابع (دست‌کاری جبری)
- ✚ متمم توابع و نحوه به دست آوردن آن‌ها
- ✚ تعریف مینترم‌ها و ماکسترم‌ها
- ✚ نمایش توابع به صورت جمع مینترم‌ها و ضرب ماکسترم‌ها (فرم متعارف توابع)
- ✚ نحوه تبدیل فرم‌های متعارف به یکدیگر
- ✚ نمایش توابع به صورت جمع حاصل ضرب‌ها و ضرب حاصل جمع‌ها (فرم استاندارد توابع)
- ✚ نحوه تعریف توابع مختلف برای ۲ متغیر و در حالت کلی n متغیر

توابع جبر بول : یک تابع جبر بول از متغیرهای دودویی، سمبل‌های عملیات منطقی و ثابت‌های 0 و 1 تشکیل می‌شود و به ازای هر ترکیب از متغیرهای دودویی تابع می‌تواند مقدار 0 یا 1 را برگرداند.

توصیف توابع جبر بول معمولاً از ۳ طریق زیر صورت می‌گیرد :

 ۱. **جدول درستی :** جدولی است متشکل از تمام ترکیبات ممکن برای متغیرهای دودویی و ستونی که مقدار نتایج را برای هر ترکیب نشان می‌دهد.
۲. **عبارت جبری :** از متغیرهای دودویی، سمبل‌های عملیات منطقی و ثابت‌های 0 و 1 تشکیل می‌شود.
۳. **نمودار مداری :** شکلی است گرافیکی متشکل از گیت‌های منطقی و خطوطی که اتصالات میان آن‌ها را مشخص می‌نماید. معادل هر عبارت جبری یک نمودار مداری وجود دارد و بالعکس.

مثال : تابع F به صورت عبارت جبری زیر بیان شده است. آن را در جدول درستی قرار داده و نمودار مداری آن را رسم نمایید.



توجه مهم : برای نشان دادن هر تابع جبری به شکل جدول درستی تنها یک راه وجود دارد. اما برای نمایش تابع به صورت عبارت جبری، فرم‌های متفاوتی وجود دارد و معادل هر کدام نیز یک نمودار مداری. عبارت‌های مختلف برای توابع جبر بول را می‌توان با استفاده از اصول و تئوری‌های جبر بول به دست آورده و به یکدیگر تبدیل نمود.

مثال : عبارت جبری تابع F در مثال فوق را ابتدا از روی جدول درستی به دست آورده و سپس با به کار بردن قوانین جبر بول، چند فرم جبری دیگر تابع را به دست آورید.

$$\begin{aligned}
 F &= x'y'z + xy'z' + xy'z + xyz' + xyz = x'y'z + xy'(z' + z) + xy(z + z') = x'y'z + xy' + xy \\
 &= x'y'z + x(y + y') = x + x'y'z = (x + x')(x + y') \cdot (x + z) = (x + y') \cdot (x + z) = x + y'z
 \end{aligned}$$

روش‌های ساده‌سازی توابع منطقی : در پیاده‌سازی مدارهای منطقی، هدف از ساده‌سازی عبارت‌های جبری، رسیدن به عباراتی با کمترین تعداد ورودی‌ها و عملگرها است تا مدارات نهائی ساده‌تر و اقتصادی‌تر باشند. روش‌های مختلف برای ساده‌سازی توابع جبر بول وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیرند :

۱. قوانین جبر بول
۲. روش نقشه (جدول کارنو)
۳. برنامه‌های ساده‌سازی کامپیوتری

روش ساده‌سازی با استفاده از قوانین جبر بول، یک روش سعی و خطا است که به دلیل کمبود قوانین خاص در پیش‌گویی مرحله‌ی بعدی ساده‌سازی، مشکل است. روش نقشه، روالی ساده و سیستماتیک برای ساده‌سازی ارائه می‌دهد و توابعی که تا ۵ متغیر دارند، قابل ساده‌سازی با این روش هستند؛ برای توابع پیچیده‌تر با بیش از ۵ متغیر، طراحان معمولاً از برنامه‌های ساده‌سازی کامپیوتری بهره می‌برند. از میان روش‌های فوق، دو روش اول رایج‌تر می‌باشند. ساده‌سازی با استفاده از جبر بول را در این فصل شرح خواهیم داد و روش نقشه مبحث فصل بعدی خواهد بود.

کاربرد جبر بول در ساده‌سازی توابع (دست‌کاری جبری): هدف از دست‌کاری جبری یک تابع منطقی، دستیابی به یک مدار نهایی ساده‌تر از طریق کاهش تعداد جملات یا تعداد لیترال‌ها (و یا هر دو) در عبارت جبری تابع می‌باشد. عمل ساده‌سازی با اعمال قوانین جبر بول در یک یا چند مرحله بر روی یک عبارت جبری انجام می‌گیرد.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

مثال ۱: $xyz + x'y + xyz' = xy(z + z') + x'y = xy.1 + x'y = xy + x'y = y(x + x') = y.1 = y$

مثال ۲: $A'C' + ABC + AC' = (A + A').C' + ABC = 1.C' + ABC = C' + (AB).C$
 $= (C' + AB) . (C' + C) = (C' + AB).1 = C' + AB$


مثال ۳: $(A' + C).(A' + C').(A + B + C'D) = (A' + CC').(A + B + C'D) = (A' + 0).(A + B + C'D)$
 $= A'.(A + B + C'D) = AA' + A'B + A'C'D$
 $= 0 + A'B + A'C'D = A'(B + C'D)$

تعریف لیترال: هر متغیر تک در یک جمله را لیترال می‌نامیم که ممکن است متمم شود یا نشود. به عنوان

مثال تابع $F_1 = x + y'z$ دارای ۳ لیترال و تابع $F_2 = x.(y'z' + yz)$ دارای ۵ لیترال می‌باشند.

متمم توابع و نحوه به‌دست‌آوردن آن‌ها: متمم تابع F را با F' نمایش می‌دهیم و از تعویض ۰ها با ۱ها در مقدار تابع F بدست می‌آید. روش اساسی به دست آوردن متمم تابع استفاده از تئوری‌های دموگن چند متغیره است.

 مثال: متمم تابع F_1 با ضابطه $F_1 = x + y'z$ را به دست آورده و نمودار مداری آن را رسم نمایید.



مثال: متمم تابع F_2 با ضابطه $F_2 = x.(y'z' + yz)$ را به دست آورید.

$$F_2' = [x.(y'z' + yz)]' = x' + (y'z' + yz)' = x' + (y'z')'.(yz)' = x' + (y+z).(y'+z')$$

روال ساده تر برای به دست آوردن متمم یک تابع : این روش از تئوری دموگران نتیجه شده و به این صورت است که ابتدا دوگان تابع و سپس متمم هر لیترال را به دست می آوریم.

مثال : متمم تابع F_2 با ضابطه $F_2 = x.(y'z' + yz)$ را با استفاده از دوگانها و متممهای هر لیترال به دست آورید.

$$F_2 = x.(y'z' + yz)$$

دوگان تابع ۲ : $x + (y' + z').(y + z)$

متمم هر لیترال : $x' + (y + z).(y' + z')$

فرمهای استاندارد و متعارف توابع : همانگونه که پیش تر ذکر شد، با استفاده از اصول جبر بول می توان عبارت های جبری متفاوتی را برای یک تابع تعریف نمود. دسته ای از این عبارت ها به فرم های خاصی هستند و خواصی دارند که آنها را از سایر نمایش های تابع متمایز می سازد. این فرم ها عبارتند از :

۱. **فرم استاندارد توابع :** در این فرم، جمله هایی که تابع را تشکیل می دهند ممکن است یک، دو یا هر تعدادی از متغیرها را دارا باشند. دو نوع فرم استاندارد برای توابع وجود دارد :

(a) **جمع حاصل ضربها (Sum of products) :** یک عبارت بولی است شامل جملات حاصل ضرب (AND) که توسط عملگر جمع (OR) با یکدیگر ترکیب شده اند. هر یک از جملات می توانند شامل یک یا چند لیترال باشند. نمودار منطقی جمع حاصل ضربها متشکل از گروهی گیت AND است که به دنبال آنها یک گیت OR می آید. مثال :

$$F_1 = x + y'z$$

$$F_2 = x'y'z + xy' + xy + z'$$

(b) **ضرب حاصل جمعها (Product of Sums) :** یک عبارت بولی است شامل جملات حاصل جمع (OR) که توسط عملگر ضرب (AND) با یکدیگر ترکیب شده اند. هر یک از جملات می توانند شامل یک یا چند لیترال باشند. نمودار منطقی ضرب حاصل جمعها متشکل از گروهی گیت OR است که به دنبال آنها یک گیت AND می آید. مثال :

$$F_4 = (x + z').(x + y').(y + z).x'$$

$$F_3 = x.(y' + z).(x' + y + z')$$

۲. **فرم متعارف توابع :** در این فرم، جمله هایی که تابع را تشکیل می دهند باید تمام متغیرها را به شکل

متمم و یا غیر متمم دارا باشند. دو نوع فرم متعارف برای توابع وجود دارد :

(a) **جمع مینترمها**

(b) **ضرب ماکسترمها**

پیش از آنکه به تعریف این دو فرم توابع و خواص آنها بپردازیم، ابتدا با مفهوم مینترم و ماکسترم برای توابع ۲ تا چند متغیره و نحوه به دست آوردن آنها آشنا می شویم.

تعریف مینترم یا جمله ضرب استاندارد : از ترکیب n متغیر توسط عملگر AND، مینترم یا جمله ضرب استاندارد حاصل می‌شود. در جملات مینترم، هر متغیر می‌تواند با پریم یا بدون پریم ظاهر شود.

برای هر تابع n متغیره، 2^n مینترم وجود دارد. در هر جمله مینترم، تمام متغیرها وجود دارند و متغیر با مقدار 0 با پریم و متغیر با مقدار 1 بدون پریم ظاهر می‌شوند.

تعریف ماکسترم یا جمله جمع استاندارد : از ترکیب n متغیر توسط عملگر OR، ماکسترم یا جمله جمع استاندارد حاصل می‌شود. در جملات ماکسترم، هر متغیر می‌تواند با پریم یا بدون پریم ظاهر شود.

برای هر تابع n متغیره، 2^n ماکسترم وجود دارد. در هر جمله ماکسترم، تمام متغیرها وجود دارند و متغیر با مقدار 1 با پریم و متغیر با مقدار 0 بدون پریم ظاهر می‌شوند.

مینترمها و ماکسترمها برای توابع ۳ متغیره مطابق جدول زیر تعریف می‌شوند :

X	Y	Z	مینترم	جمله	ماکسترم	جمله
0	0	0	m_0	$x'y'z'$	M_0	$x+y+z$
0	0	1	m_1	$x'y'z$	M_1	$x+y+z'$
0	1	0	m_2	$x'yz'$	M_2	$x+y'+z$
0	1	1	m_3	$x'yz$	M_3	$x+y'+z'$
1	0	0	m_4	$xy'z'$	M_4	$x'+y+z$
1	0	1	m_5	$xy'z$	M_5	$x'+y+z'$
1	1	0	m_6	xyz'	M_6	$x'+y'+z$
1	1	1	m_7	xyz	M_7	$x'+y'+z'$

برای هر ترکیب از متغیرها، مینترمها را با m_j و ماکسترمها را با M_j نمایش می‌دهیم. J معادل دهدهی عدد دودویی مربوط به مینترم یا ماکسترم است.

نکته ۱ : هر تابع بولی را می‌توان به صورت جمع مینترمها و ضرب ماکسترمها درآورد. فرمهای متعارف جمع مینترمها و ضرب ماکسترمها برای هر تابع جبری منحصر به فرد است.

نکته ۲ : بین هر مینترم m_j و ماکسترم متناظرش M_j رابطه زیر برقرار است : $M_j = m'_j$. به این معنی که هر مینترم متمم ماکسترم متناظرش است و بالعکس.

به دست آوردن جمع مینترمهای تابع از روی جدول درستی : این عمل با تشکیل مینترمها برای ترکیباتی از متغیرها که در تابع تولید 1 می‌کنند و سپس جمع آنها توسط عملگر OR انجام می‌شود.

به دست آوردن ضرب ماکسترمهای تابع از روی جدول درستی : این عمل با تشکیل ماکسترمها برای ترکیباتی از متغیرها که در تابع تولید 0 می‌کنند و سپس ضرب آنها توسط عملگر AND انجام می‌شود.

مثال : با توجه به جدول درستی زیر، تابع F را به صورت جمع مینترمها و ضرب ماکسترمها نمایش دهید.

X	Y	Z	F
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱	۰
۰	۱	۰	۰
۰	۱	۱	۰
۱	۰	۰	۱
۱	۰	۱	۱
۱	۱	۰	۱
۱	۱	۱	۱

$$F = x'y'z + xy'z' + xy'z + xyz' + xyz =$$

$$m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 = \sum(1, 4, 5, 6, 7)$$

$$F = (x+y+z).(x+y'+z).(x+y'+z') = M_0.M_2.M_3 = \prod(0, 2, 3)$$

در روابط فوق، روشهای مختلف نمایش تابع به صورت جمع مینترمها مشاهده می‌شوند. سمبل $\sum$ به معنی مجموع شماره مینترمهای داخل پرانتز است.

در روابط فوق، روشهای مختلف نمایش تابع به صورت ضرب ماکسترمها مشاهده می‌شوند. سمبل $\prod$ به معنی ضرب شماره ماکسترمهای داخل پرانتز است.

نحوه تبدیل فرمهای متعارف به یکدیگر : برای تبدیل یک فرم متعارف به فرم متعارف دیگر، سمبلهای $\sum$ و $\prod$ را با هم عوض می‌کنیم؛ سپس شمارههای مفقود شده از فرم اصلی تابع را جایگزین شمارههای قبلی می‌کنیم. توجه داریم که برای یک تابع n متغیره، تعداد کل جملات برابر با 2^n (از 0 تا $2^n - 1$) است.

$$F = \sum(1, 4, 5, 6, 7) \rightarrow F = \prod(0, 2, 3)$$

مثال :

نکته : اگر متمم تابع F را از روی جدول درستی تابع به صورت جمع مینترمها به دست آورده و سپس از آن متمم بگیریم، تابع F به صورت ضرب ماکسترمها به دست خواهد آمد. متناظراً، اگر متمم تابع F را از روی جدول درستی تابع به صورت ضرب ماکسترمها به دست آورده و سپس از آن متمم بگیریم، تابع F به صورت جمع مینترمها به دست خواهد آمد.

مثال : از روی جدول درستی زیر، ابتدا متمم تابع F را به صورت جمع مینترمها به دست آورده و سپس با متمم‌گیری از آن، فرم ضرب ماکسترمهای تابع F را به دست آورید.

X	Y	Z	F
۰	۰	۰	۱
۰	۰	۱	۰
۰	۱	۰	۰
۰	۱	۱	۰
۱	۰	۰	۱
۱	۰	۱	۱
۱	۱	۰	۱
۱	۱	۱	۱

$$F' = x'yz' + x'yz + xy'z + xyz' = \sum(2, 3, 5, 6) \rightarrow F = (x'yz' + x'yz + xy'z + xyz')'$$

$$= (x+y'+z).(x+y'+z').(x'+y+z').(x'+y+z) = \prod(2, 3, 5, 6)$$

از مثال‌های فوق می‌توان روابطی را میان شماره مینترم‌ها و ماکسترم‌های یک تابع و متمم آن تابع نتیجه‌گیری نمود که با یک مثال به آن‌ها می‌پردازیم.

مثال : با استفاده از جدول درستی مثال قبل، تابع F و متمم آن را به صورت جمع مینترم‌ها و ضرب ماکسترم‌ها نمایش دهید.

X	Y	Z	F	F'
۰	۰	۰	۱	۰
۰	۰	۱	۱	۰
۰	۱	۰	۰	۱
۰	۱	۱	۰	۱
۱	۰	۰	۱	۰
۱	۰	۱	۰	۱
۱	۱	۰	۰	۱
۱	۱	۱	۱	۰

$$F = \sum (0, 1, 4, 7)$$

$$F = \prod (2, 3, 5, 6)$$

$$F' = \sum (2, 3, 5, 6)$$

$$F' = \prod (0, 1, 4, 7)$$

ارتباط میان فرم‌های استاندارد و متعارف توابع :

جمع مینترم‌ها، حالت خاصی از جمع حاصل ضرب‌ها است که در آن تمامی جملات حاصل ضرب، مینترم‌های تابع هستند که تمام متغیرهای تابع در آن‌ها ظاهر شده است.

به همین ترتیب، ضرب ماکسترم‌ها، حالت خاصی از ضرب حاصل جمع‌ها است که در آن تمامی جملات حاصل جمع، ماکسترم‌های تابع هستند که تمام متغیرهای تابع در آن‌ها ظاهر شده است.

نکته ۱ : فرم‌های استاندارد و متعارف توابع، به نوع خاصی از پیاده‌سازی به نام مدارات دوسطحی یا دو طبقه منجر می‌شوند؛ در این نوع مدارات، سر راه ورودی‌های مدار تا خروجی‌ها تنها ۲ طبقه گیت AND-OR یا OR-AND وجود دارد که باعث می‌شود این‌گونه مدارات هنگام انتشار ورودی‌ها به سمت خروجی‌ها، کم‌ترین مقدار تاخیر را تولید کنند.

نکته ۲ : یک تابع بول می‌تواند به صورت غیر استاندارد و چند طبقه‌ای نیز بیان شود. هر چند این‌گونه عبارات با استفاده از اصول جبر بول از قبیل توزیع‌پذیری، به راحتی قابل تبدیل به فرم‌های استاندارد و متعارف معادل خواهند بود.

مثال : تابع F با عبارت جبری زیر را به فرم جمع حاصل ضرب‌ها تبدیل نمایید.

$$F = AB + C(D+E) \rightarrow F = AB + CD + CE$$

تبدیل عبارت‌های جبری به فرم‌های متعارف : یک عبارت جبری جهت تبدیل به فرم جمع مینترم‌ها ابتدا باید به شکل جمع حاصل ضرب‌ها درآید. همچنین، جهت تبدیل یک عبارت به فرم ضرب ماکسترم‌ها، باید آن عبارت را به شکل ضرب حاصل جمع‌ها درآورد؛ سپس برای رسیدن به فرم مورد نظر، جملات را با استفاده از اصول جبر بول بسط می‌دهیم و متغیرهایی که در جملات نیستند را اضافه می‌کنیم تا فرم مورد نظر حاصل شود.

مثال : تابع $F_1 = (A' + B).(B' + C)$ را به فرم ضرب ماکسترم‌ها و تابع $F_2 = A(B+B') + (A+A')B'C$ را به فرم جمع مینترم‌ها تبدیل نمایید.

$$\begin{aligned} F_1 &= (A' + B).(B' + C) \\ &= (A' + B + CC')(B' + C + AA') \\ &= (A' + B + C)(A' + B + C')(A + B' + C)(A + B' + C') \\ &= M_2.M_4.M_5.M_6 = \prod(2,4,5,6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_2 &= A(B+B') + (A+A')B'C \\ &= AB + AB' + AB'C + A'B'C \\ &= AB(C + C') + AB'(C + C') + AB'C + A'B'C \\ &= ABC + ABC' + AB'C + AB'C' + AB'C + A'B'C \\ &= m_0 + m_1 + m_5 + m_6 + m_7 = \sum(1,4,5,6,7) \end{aligned}$$

سایر اعمال منطقی : از آن‌جا که تابع در قبال هر مینترم می‌تواند 0 و یا 1 باشد و چون 2^n مینترم وجود دارد، لذا تعداد توابع ممکن که با n متغیر ایجاد می‌شوند، برابر با 2^n خواهد بود. به عنوان مثال برای ۲ متغیر، ۱۶ تابع مختلف تعریف می‌شود که در جدول زیر مشاهده می‌شوند.

x	y	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	F ₈	F ₉	F ₁₀	F ₁₁	F ₁₂	F ₁₃	F ₁₄	F ₁₅
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
		AND				XOR				OR	NOR	XNOR	NAND				
																	

از میان ۱۶ تابع موجود در جدول فوق، ۸ تای آن‌ها به‌عنوان گیت‌های استاندارد در طراحی سیستم‌های دیجیتال به‌کارگرفته می‌شوند. پیاده‌سازی سایر توابع در قالب گیت‌های منطقی، از نظر اقتصادی و هزینه ساخت مقرون به صرفه نبوده و معمولاً آن‌ها را با استفاده از سایر گیت‌های منطقی می‌سازند. در زیر، جدول درستی، و شکل مداری این ۸ گیتی منطقی را مشاهده می‌فرمایید.

AND 

x	y	$x.y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NAND 

x	y	$(x.y)'$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

OR 

x	y	$x+y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOR 

x	y	$(x+y)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR 

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR 

x	y	$(x \oplus y)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOT 

x	x'
0	1
1	0

Buffer 

x	F
0	0
1	1

تقویت ولتاژ و توان سیگنال

فصل سوم

حداقل سازی در سطح گیت

روش نقشه یا جدول کارنو

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می باشد.

- ✚ مفهوم جدول کارنو و کاربرد آن در ساده سازی توابع جبر بول
- ✚ ارتباط جدول کارنو و جدول درستی
- ✚ تعریف همجواری در جدول کارنو
- ✚ نحوه به کارگیری قوانین جبر بول به صورت گرافیکی در جدول کارنو
- ✚ آشنایی با قواعد جدول کارنو
- ✚ کار با جداول کارنوی ۲ تا ۵ متغیره

روش نقشه (جدول کارنو): همانگونه که در فصل قبل اشاره شد، روش ساده سازی با استفاده از قوانین جبر بول، به دلیل کمبود قوانین خاص در پیش گویی مرحله بعدی فرآیند ساده سازی، تضمینی برای به دست آوردن ساده ترین فرم تابع ندارد، اما روش نقشه یا جدول کارنو در واقع یک فرم گرافیکی و مصور از جدول صحت است و طوری مینترمها را در کنارهم قرار می دهد که بتوان به سادگی آنها را با هم ساده کرد و در صورتی که قوانین این روش را رعایت کنیم، ساده ترین فرم تابع به صورت تضمین شده حاصل خواهد شد.

روش نقشه که از این پس آن را جدول کارنو می نامیم، برای ساده سازی توابع ۲ تا ۵ متغیره بسیار مناسب است. در این روش، عبارات ساده شده حاصل از جدول کارنو، همیشه به یکی از دو فرم استاندارد جمع حاصل ضربها و یا ضرب حاصل جمعها می باشد.

قرارداد: فرض بر این است که ساده ترین عبارت جبری، دارای حداقل جملات با کمترین لیترال در هر جمله می باشد.

توجه مهم: ساده ترین عبارت به دست آمده از جدول کارنو منحصر به فرد نیست و ممکن است دو یا چند عبارت از جدول حاصل شوند که معیار حداقل سازی را برآورده سازند.

تعریف جدول کارنو: جدول کارنو نموداری است متشکل از مربعات که هر مربع، یک مینترم از تابع را نشان می دهد. در این جدول، ساده سازی با استفاده از مفهوم همجواری صورت می پذیرد.

تعریف مربع های همجوار: دو مربع را در جدول کارنو همجوار گوئیم اگر تنها در یک متغیر اختلاف داشته باشند. به عبارت دیگر، تنها اختلاف دو مربع همجوار در جدول کارنو اینست که در یکی، متغیری با پریم و در دیگری بدون پریم ظاهر می شود، لذا با بهره گیری از اصول جبر بول می توان دو مربع همجوار را داخل یک پوشش قرار داده و متغیر غیر مشترک را در پوشش جدید حذف نمود.

قواعد جدول کارنو :


۱. در جدول کارنو، مینترم‌های همسایه فقط در یک متغیر با هم فرق دارند.
۲. در جدول کارنو، پوشش‌ها از خانه‌هایی تشکیل می‌شوند که مقدار تابع در آن‌ها برابر ۱ است.
۳. خانه‌های همجوار با یکدیگر می‌توانند یک پوشش را تشکیل دهند.
۴. هر پوشش باید شامل تعداد توان ۲ از خانه‌ها باشد.
۵. برای به‌دست آوردن تابع حداقل به ساده‌ترین فرم، باید پوشش‌های حداکثر با بیش‌ترین تعداد خانه ممکن را در نظر گرفت.
۶. هر خانه مورد نظر باید حداقل یک مرتبه پوشش داده شود، ولی به‌منظور ساده‌سازی بیش‌تر، می‌توان از یک خانه در بیش از یک پوشش استفاده نمود.
۷. هر چه تعداد بیش‌تری از مربعات همجوار در یک پوشش ترکیب شوند، جمله حاصل ضرب نتیجه، تعداد لیترال کم‌تری خواهد داشت.
۸. اگر در یک جدول کارنو، تمام خانه‌های جدول مقدار 1 داشته باشند، خروجی برابر تابع ثابت 1 خواهد بود.
۹. اگر در یک جدول کارنو، تمام خانه‌های جدول مقدار 0 داشته باشند، خروجی برابر تابع ثابت 0 خواهد بود.

ورودی‌ها و خروجی‌های جدول کارنو :

ورودی جدول کارنو می‌تواند به یکی از صورت‌های زیر باشد :

 ۱. جمع مینترم‌ها
 ۲. ضرب ماکسترم‌ها
 ۳. جمع حاصل ضرب‌ها
 ۴. ضرب حاصل جمع‌ها
- عبارات ساده شده حاصل از جدول کارنو به یکی از صورت‌های زیر خواهند بود :
۱. جمع حاصل ضرب‌ها
 ۲. ضرب حاصل جمع‌ها

جدول کارنوی ۲ متغیره : برای توابع ۲ متغیره به کار می رود و تعداد خانه های آن برابر با ۴ (تعداد مینترم های تابع ۲ متغیره) است. ساختار کارنوی ۲ متغیره در شکل مشاهده می شود.




در کارنوی ۲ متغیره همجواری های زیر در خانه های جدول وجود دارند :

m_3 با m_2 - m_3 با m_1 - m_2 با m_1 - m_2 با m_0 - m_1 با m_0

جدول کارنوی ۳ متغیره : برای توابع ۳ متغیره به کار می رود و تعداد خانه های آن برابر با ۸ (تعداد مینترم های تابع ۳ متغیره) است. ساختار کارنوی ۳ متغیره در شکل مشاهده می شود.

 نکته مهم : در جداول کارنو با بیش از ۲ متغیره، متغیرها را در سطرها و ستون ها به صورت کد گری تغییر می دهیم تا همجواری میان مربع های همسایه در جدول به وجود آمده و خاصیت جدول کارنو در ساده سازی توابع حفظ شود.




در کارنوی ۳ متغیره برخی همجواری ها به صورت زیر هستند :

$$\begin{aligned}
 m_0, m_1 &: x'y'z' + x'y'z = x'y' \\
 m_0, m_2 &: x'y'z' + x'yz' = x'z' \\
 m_0, m_4 &: x'y'z' + xy'z' = y'z' \\
 m_1, m_3 &: x'y'z + x'yz = x'z \\
 m_0, m_1, m_4, m_5 &: x'y'z' + x'y'z + xy'z' + xy'z = y' \\
 m_0, m_2, m_4, m_6 &: x'y'z' + x'yz' + xy'z' + xyz = z' \\
 m_4, m_5, m_6, m_7 &: xy'z' + xy'z + xyz' + xyz = x
 \end{aligned}$$





مثال ۱: تابع زیر را با استفاده از جدول کارنو ساده نمایید.

$$F = X'YZ + XYZ + XYZ' + XY'Z$$

برای قرار دادن یک تابع به فرم جمع حاصل ضربها در جدول کارنو، محدوده هر جمله در تابع را در جدول مشخص می‌کنیم و در آن خانه‌ها 1 قرار می‌دهیم. در این مثال، ۴ جمله عبارت جبری تابع، هر کدام متناظر با یک مینترم تابع بوده و یک خانه در جدول کارنو را شامل می‌شوند.

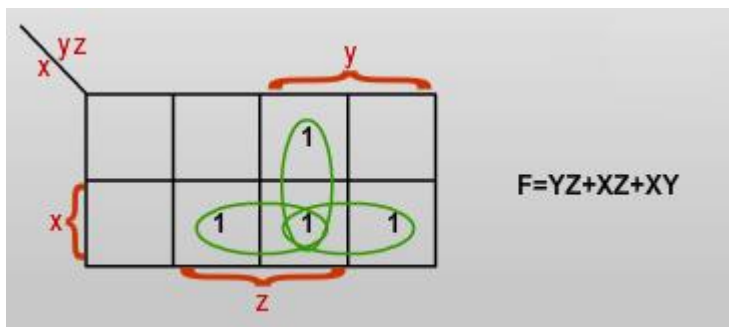


مثال ۲: ساده‌ترین عبارت تابع F را برای هر کدام از جداول کارنوی زیر به دست آورید.

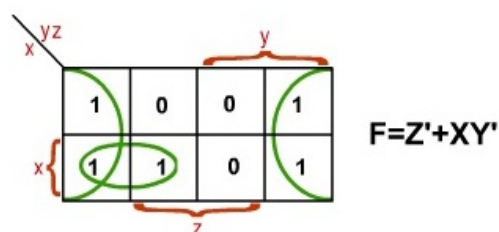   

مثال ۳: تابع زیر را با استفاده از جدول کارنو ساده نمایید.

$$F(x, y, z) = \sum(1, 2, 4, 7)$$

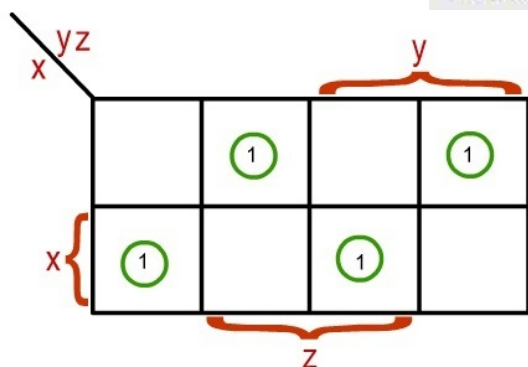

جدول کارنو و عبارت تابع F به شکل زیر می‌باشند :

$$F = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$$

$$= x \oplus y \oplus z \quad (x \text{ XOR } y \text{ XOR } z)$$

نکته : توابعی که مینترم‌های آن‌ها در جدول کارنو به صورت شطرنجی چیده می‌شوند، معمولاً از نوع توابع زوج یا فرد هستند و چیدمان شطرنجی آن‌ها با قوانین جبر بول ساده می‌شود و عبارت نهایی تابع برابر با XOR یا XNOR متغیرهای تابع خواهد بود.

تعریف تابع زوج : خروجی یک تابع زوج هنگامی 1 است که تعداد زوجی از متغیرهای ورودی مقدار 1 داشته باشند. تابع XNOR ۲ متغیره، ۳ متغیره و بالاتر، تابعی زوج است.

تعریف تابع فرد : خروجی یک تابع فرد هنگامی 1 است که تعداد فردی از متغیرهای ورودی مقدار 1 داشته باشند. تابع XOR ۲ متغیره، ۳ متغیره و بالاتر، تابعی فرد است.

نکته : هریک از توابع زوج و فرد، به ازای $2^n/2$ از مینترم‌ها برابر 1 خواهند شد. زیرا تعداد یک‌ها در نیمی از مینترم‌های تابع، زوج و در نیمی دیگر فرد می‌باشد.

جدول کارنوی ۴ متغیره : برای توابع ۴ متغیره به کار می‌رود و تعداد خانه‌های آن برابر با ۱۶ (تعداد مینترم‌های تابع ۴ متغیره) است. ساختار کارنوی ۴ متغیره در شکل مشاهده می‌شود.

0000 m ₀	0001 m ₁	0011 m ₃	0010 m ₂
0100 m ₄	0101 m ₅	0111 m ₇	0110 m ₆
1100 m ₁₂	1101 m ₁₃	1111 m ₁₅	1110 m ₁₄
1000 m ₈	1001 m ₉	1011 m ₁₁	1010 m ₁₀

در جدول کارنوی ۴ متغیره، خانه‌های ردیف‌های اول و آخر نظیر به نظیر با هم‌جوار هستند. همچنین، خانه‌های ستون اول و آخر نیز نظیر به نظیر با هم‌جوار می‌باشند.


در کارنوی ۴ متغیره برخی همجواری ها به صورت زیر هستند :

$m_0, m_2 : w'x'z'$
 $m_1, m_9 : x'y'z$
 $m_{12}, m_{14} : wxz'$
 $m_8, m_9, m_{10}, m_{11} : wx'$
 $m_0, m_4, m_8, m_{12} : y'z'$
 $m_0, m_2, m_8, m_{10} : x'z'$
 $m_5, m_7, m_{13}, m_{15} : xz$
 $m_2, m_3, m_{10}, m_{11} : x'y$
 $m_4, m_6, m_{12}, m_{14} : xz'$
 $m_0, m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6, m_7 : w'$
 $m_0, m_1, m_2, m_3, m_8, m_9, m_{10}, m_{11} : x'$
 $m_1, m_3, m_5, m_7, m_9, m_{11}, m_{13}, m_{15} : z$
 $m_0, m_2, m_4, m_6, m_8, m_{10}, m_{12}, m_{14} : z'$

مثال ۱: تابع زیر را با استفاده از جدول کارنو ساده نمایید.

$$F(w, x, y, z) = \sum m(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$$


جدول کارنو و عبارت تابع به شکل زیر می باشند:

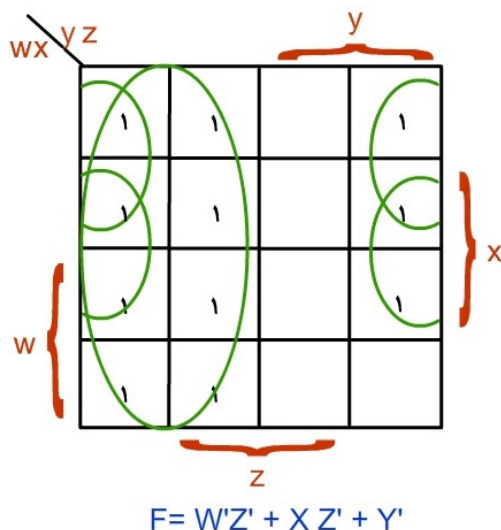


مثال ۲: تابع زیر را ابتدا به فرم جمع مینترم‌ها درآورید و سپس با استفاده از جدول کارنو ساده نمایید.

$$\begin{aligned} F(A,B,C,D) &= A'B'C'(D+D') + B'CD'(A+A') + A'BCD' + AB'C'(D+D') \\ &= A'B'C'D + A'B'C'D' + AB'CD' + A'B'CD' + A'BCD' + AB'C'D + AB'C'D' \\ &= m_1 + m_0 + m_{10} + m_2 + m_6 + m_9 + m_8 = \sum m(0,1,2,6,8,9,10) \end{aligned}$$

 جدول کارنو و عبارت تابع F به شکل زیر می باشد:



جدول کارنوی ۵ متغیره: جدول کارنوی ۵ متغیره برای توابع ۵ متغیره به کار می رود و تعداد خانه‌های آن برابر با ۳۲ (تعداد مینترم‌های تابع ۵ متغیره) است. ساختار کارنوی ۵ متغیره در شکل مشاهده می شود. ترسیم کارنوی ۵ متغیره مستلزم سه بعد می باشد که ترسیم آن در صفحه ممکن نیست. برای این منظور از دو کارنوی ۴ متغیره در کنار هم استفاده می کنیم. در کارنوی سمت چپ، متغیر پر ارزش را صفر در نظر می گیریم و در کارنوی سمت راست متغیر پر ارزش را یک در نظر می گیریم. همانطور که در شکل ملاحظه می شود شماره مینترم‌های صفر تا ۱۵ در کارنوی سمت چپ و شماره مینترم‌های ۱۶ تا ۳۱ در کارنوی سمت راست قرار می گیرند. در دو کارنوی ترسیم شده، خانه‌های دو جدول نظیر به نظیر باهم متناظرند.

 


تعریف جدید همجواری در جدول کارنوی ۵ متغیره : در کارنوی ۵ متغیره، علاوه بر تعاریف همجواری در هر جدول که مشابه کارنوی ۴ متغیره است، خانه‌های متناظر در دو جدول نیز با هم همجواری دارند و تنها در متغیر اول تفاوت دارند. لذا پوششی که مینترم‌های آن در دو جدول قرار می‌گیرد، متغیر اول در جمله متناظر با آن ظاهر نخواهد شد.

در کارنوی ۵ متغیره برخی از همجواری‌های جدید به صورت زیر هستند :

$m_0, m_{16} : B'C'D'E'$
 $m_7, m_{23} : B'CDE$
 $m_8, m_9, m_{24}, m_{25} : BC'D'$
 $m_6, m_{14}, m_{22}, m_{30} : CDE'$
 $m_5, m_7, m_{21}, m_{23} : B'CE$
 $m_0, m_1, m_2, m_3, m_{16}, m_{17}, m_{18}, m_{19} : B'C'$
 $m_{10}, m_{11}, m_{14}, m_{15}, m_{26}, m_{27}, m_{30}, m_{31} : BD$
 $m_5, m_7, m_{13}, m_{15}, m_{21}, m_{23}, m_{29}, m_{31} : CE$
 $m_0, m_2, m_8, m_{10}, m_{16}, m_{18}, m_{24}, m_{26} : C'E'$
 $m_0, m_1, m_4, m_5, m_8, m_9, m_{12}, m_{13}, m_{16}, m_{17}, m_{20}, m_{21}, m_{24}, m_{25}, m_{28}, m_{29} : D'$
 $m_1, m_3, m_5, m_7, m_9, m_{11}, m_{13}, m_{15}, m_{17}, m_{19}, m_{21}, m_{23}, m_{25}, m_{27}, m_{29}, m_{31} : E$
 $m_4, m_5, m_6, m_7, m_{12}, m_{13}, m_{14}, m_{15}, m_{20}, m_{21}, m_{22}, m_{23}, m_{28}, m_{29}, m_{30}, m_{31} : C$

مثال ۱: تابع زیر را با استفاده از جدول کارنو ساده نمایید.

 
$$F(A,B,C,D,E) = \sum m(0,2,4,6,9,11,13,15,17,21,25,27,29,31)$$



$$F = A'B'E' + AD'E + BE$$

مثال ۲: تابع زیر را با استفاده از جدول کارنو ساده نمایید.
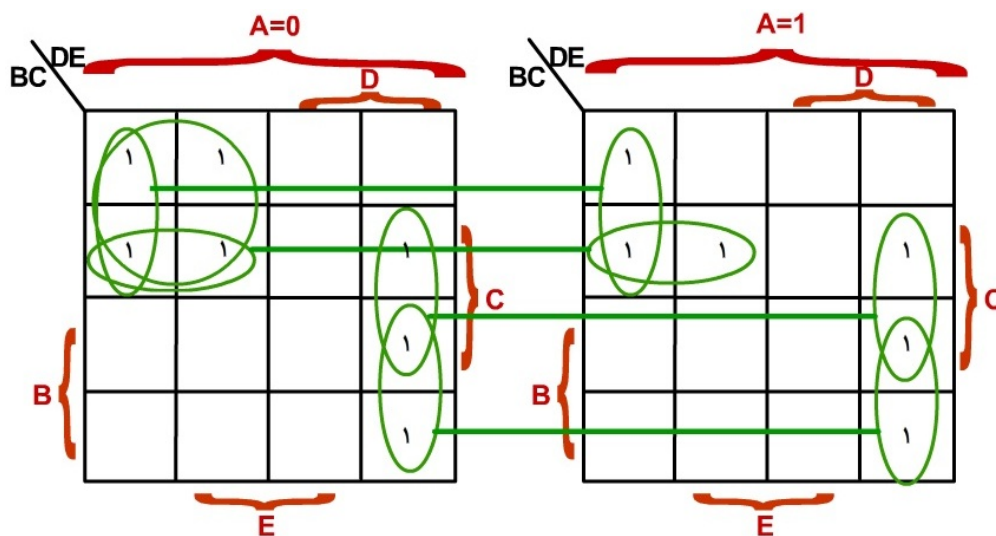
$$F = A'B'CE' + A'B'C'D' + B'D'E' + B'CD' + CDE' + BDE'$$



$$F = A'B'D' + B'CD' + B'D'E' + CDE' + BDE'$$

ارتباط میان تعداد خانه‌های پوشش و تعداد لیترال‌های جمله حاصل ضرب متناظر با پوشش: 2^k مربع همجوار به ازاء $k = (0, 1, 2, \dots, n)$ در یک نقشه n متغیره ناحیه‌ای را مشخص می‌کند که نمایش دهنده جمله‌ای با $n - k$ لیترال است. اگر در جدولی، تمام خانه‌ها مقدار 1 داشته باشند، به این معنی است که تابع به ازای تمام مینترم‌ها خروجی 1 تولید می‌کند که همان تعریف تابع ثابت 1 است.

ساده‌سازی با ضرب حاصل جمع‌ها: برای این منظور از خواص جبر بول کمک می‌گیریم. یک‌های واقع در مربع‌های جدول کارنو، بیانگر مینترم‌های تابع است. اما مینترم‌هایی که در تابع ذکر نشوند، بیانگر متمم تابع هستند. لذا از این خاصیت استفاده کرده و پوشش‌هایی از صفرهای جدول تشکیل می‌دهیم. عبارت ساده شده متمم تابع (F') به صورت جمع حاصل ضرب‌ها تولید خواهد شد. با یک مرتبه متمم‌گیری از F' ، ساده‌ترین حالت تابع F به فرم ضرب حاصل جمع‌ها به دست خواهد آمد.

مثال: تابع زیر را با استفاده از جول کارنو به فرم ضرب حاصل جمع‌ها ساده نمایید.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$

	C		D	
	0	1	0	1
A	0	1	0	0
B	0	0	0	0
	1	1	0	1

$F' = CD + AB + BD'$
 $\downarrow$ متمم
 $F = (C' + D').(A' + B').(B' + D)$

حالت های بی اهمیت در جدول کارنو، گیت های یونیورسال

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می باشد.

- آشنایی با مفهوم حالت های بی اهمیت در توابع جبر بول
- کاربرد حالت های بی اهمیت در ساده سازی بیشتر توابع
- آشنایی با گیت های یونیورسال و خواص گیت های NAND و NOR
- نحوه پیاده سازی توابع با گیت های تماماً NAND و NOR

حالت های بی اهمیت : در یکی از شرایط زیر می گوئیم که در تابع حالت بی اهمیت وجود دارد:

0 به ازای برخی حالت ها ممکن است 0 یا 1 بودن تابع اهمیتی نداشته باشد.

0 بعضی از حالت های ورودی اصلاً در تابع اتفاق نمی افتند.


در هر ۲ حالت می گوئیم که در تابع حالت بی اهمیت (don't care) وجود دارد. در جدول درستی یا جدول کارنو، خروجی تابع را با X نمایش می دهیم.

کاربرد اصلی حالت های بی اهمیت در جدول کارنو، در ساده سازی بیشتر توابع می باشد. با توجه به ساختار جدول می توان این خانه ها را 0 یا 1 در نظر گرفته و سپس تابع را ساده نمود. حالت های بی اهمیت را با d و شماره مینترم های بی اهمیت در عبارت جبری تابع نشان می دهیم.

مثال ۱: تابع زیر را با استفاده از حالت های بی اهمیت ساده نمائید.


$$F(w,x,y,z) = \sum m(1,3,7,11,15) + d(0,2,5)$$

حل : بسته به اینکه کدام یک از مینترم های بی اهمیت را 0 و کدام یک را 1 در نظر بگیریم، دو عبارت ساده شده به صورت زیر می توان برای تابع به دست آورد :

 


مثال ۲: تابع زیر را با استفاده از حالت‌های بی‌اهمیت ساده نمایید.
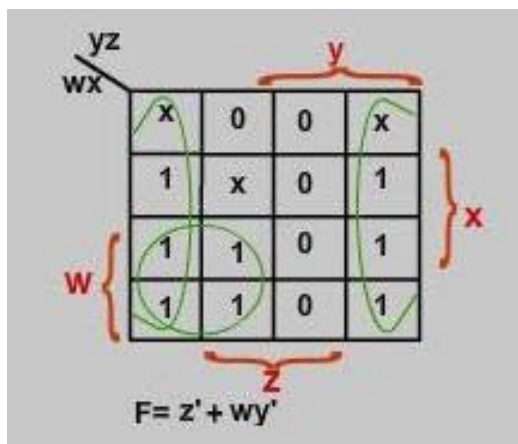
$$F(w,x,y,z) = \sum m(4,6,8,9,10,12,13,14) + d(0,2,5)$$



پیاده‌سازی مدارات منطقی با گیت‌های NAND و NOR: مدارهای دیجیتال اغلب به جای AND و OR با گیت‌های NAND و NOR ساخته می‌شوند. زیرا ساخت این گونه گیت‌ها با اجزاء الکترونیکی ساده‌تر بوده به‌عنوان گیت‌های پایه در تمام خانواده‌های ICهای دیجیتال به کار می‌روند. به دلایل فوق قواعد و روال‌هایی برای تبدیل توابع منطقی بیان شده بر حسب گیت‌های منطقی AND، OR و NOT به نمودارهای منطقی معادل بر حسب گیت‌های NAND و NOR بیان شده است.

 گیت‌های یونیورسال: گیت‌های NAND و NOR را به‌عنوان گیت‌های یونیورسال در تمام خانواده‌های منطقی می‌نامیم. زیرا هر سیستم دیجیتالی را می‌توان تماماً با گیت‌های NAND و یا تماماً با گیت‌های NOR پیاده‌سازی نمود. برای اثبات این مطلب کفایت نشان دهیم که عملیات منطقی پایه شامل AND، OR و NOT را می‌توان با گیت‌های NAND یا NOR پیاده‌سازی نمود. این مطلب در شکل زیر برای گیت NAND و NOR اثبات شده است:



پیاده سازی توابع با گیت های تمام NAND: برای این منظور مراحل زیر را طی می کنیم :


۱. در جدول کارنوی تابع، 1 ها را پوشش می دهیم تا فرم AND-OR تابع حاصل شود.
۲. عبارت حاصل را ۲ بار NOT می کنیم.
۳. در انتها یکی از NOT ها را به تابع اعمال می کنیم؛ عبارت حاصل قابل پیاده سازی با گیت های NAND خواهد بود.

مثال : تابع زیر را با گیت های NAND پیاده سازی کنید.

مثال : تابع زیر را با گیت های NAND پیاده سازی کنید.

$$F = w' + y'z' + xz'$$

 نمودار مداری تابع F با استفاده از گیت های AND ، OR و NOT در شکل زیر مشاهده می شود.




حال با دست کاری های جبری، تابع را به فرمی تبدیل می کنیم که با گیت های NAND قابل پیاده سازی باشد.

$$F = w' + y'z' + xz'$$

$$F = ((w' + y'z' + xz'))'$$

$$F = (w.(y'z')'.(xz'))'$$

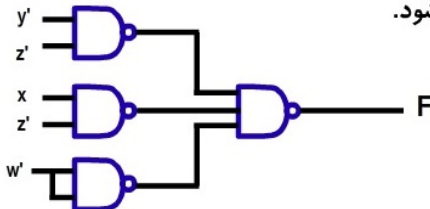نمودار مداری تابع F با استفاده از گیت های NAND در شکل زیر مشاهده می شود.



پیاده سازی توابع با گیت های تمام NOR: برای این منظور مراحل زیر را طی می کنیم :

۱. ابتدا باید صفرهای جدول را پوشش دهیم تا فرم AND-OR برای متمم تابع حاصل شود.
۲. عبارت حاصل را یک بار NOT می کنیم تا فرم OR-AND برای تابع اصلی حاصل شود.
۳. عبارت حاصل را ۲ بار NOT می کنیم.
۴. در انتها یکی از NOT ها را به تابع اعمال می کنیم؛ عبارت حاصل قابل پیاده سازی با گیت های NOR خواهد بود.

مثال : تابع زیر را با گیت‌های NOR پیاده‌سازی کنید.

$$F(w,x,y,z) = \sum (0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14)$$


حل : ابتدا متمم تابع را با پوشش صفرهای تابع در جدول درستی به دست می‌آوریم.

$$1 : F' = yz + wx'y$$

$$2 : F = (y' + z')(w' + x + y')$$

$$3 : F = (((y' + z').(w' + x + y'))')$$
 
$$4 : F = ((y' + z')' + (w' + x + y'))'$$



فصل چهارم

مدارهای منطقی ترکیبی

تحلیل و طراحی مدارهای منطقی ترکیبی و پیاده‌سازی مدارهای محاسباتی و مبدل‌های کد

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می‌باشد.

- ✚ شناخت انواع مدارهای منطقی و تعریف مدارهای منطقی ترکیبی و ترتیبی
- ✚ شناخت تفاوت‌های میان مدارهای ترکیبی و مدارهای ترتیبی و ویژگی‌های هر کدام
- ✚ نحوه تحلیل و آنالیز مدارهای منطقی ترکیبی و نمودارهای مداری متشکل از گیت‌ها
- ✚ مراحل طراحی مدارهای منطقی ترکیبی
- ✚ ساخت مدارهای محاسباتی جمع کننده، تفریق گر، جمع کننده BCD و ضرب کننده

انواع مدارهای منطقی : مدارهای منطقی در سیستم‌های دیجیتال می‌توانند از نوع ترکیبی یا ترتیبی باشند.

مدارهای منطقی ترکیبی : یک مدار ترکیبی متشکل از تعدادی گیت منطقی است که خروجی آن‌ها در هر لحظه از زمان مستقیماً به ورودی‌های همان لحظه بستگی داشته و به ورودی‌های قبلی بستگی ندارد. این نوع مدار پردازشی را انجام می‌دهد که با مجموعه‌ای از توابع بولی مشخص می‌گردد.



یک مدار ترکیبی می‌تواند دارای n متغیر ورودی و m متغیر خروجی باشد. برای هر ترکیب ممکن از ورودی‌ها، فقط یک مقدار برای هر خروجی موجود است. بنابراین، یک مدار ترکیبی با یک جدول درستی که مقادیر خروجی‌ها را برای هر ترکیب از متغیرهای ورودی لیست می‌نماید، نشان داده می‌شود. هر یک از خروجی‌های یک مدار ترکیبی را می‌توان توسط یک عبارت جبری نیز بیان نمود.

مدارهای منطقی ترتیبی : مدارهای ترتیبی علاوه بر گیت‌های منطقی، از عناصر حافظه نیز استفاده می‌کنند. خروجی‌های این مدارها در هر لحظه از زمان، تابعی از ورودی‌ها و حالت عناصر حافظه در آن لحظه است. لذا عملکرد مدار باید به وسیله حالات داخلی و ترتیب زمانی ورودی‌ها مشخص گردد.




در این فصل به بررسی مدارهای ترکیبی، ویژگی‌ها و نحوه تحلیل و طراحی آن‌ها می‌پردازیم. مدارهای منطقی ترتیبی، مبحث فصل بعدی این درس خواهد بود.

تحلیل مدارهای ترکیبی: تحلیل یا آنالیز یک مدار ترکیبی با یک نمودار منطقی آغاز شده و با مجموعه‌ای از توابع بول، یک جدول درستی یا توضیحاتی از عملکرد مدار پایان می‌یابد.

مراحل تحلیل یک مدار ترکیبی و به دست آوردن توابع بولی خروجی:

 ۱. تعیین تابع خروجی گیت‌هایی که تابعی از ورودی‌ها هستند و نام گذاری آن‌ها.
۲. تعیین تابع خروجی گیت‌هایی که تابعی از متغیرهای ورودی و گیت‌های برچسب خورده قبلی هستند و نام گذاری آن‌ها.
۳. تکرار مرحله ۲ تا دستیابی به خروجی‌های مدار.
۴. به دست آوردن توابع بولی خروجی نهایی بر حسب متغیرهای ورودی اولیه با جایگزینی توابع به دست آمده در مراحل قبل.
۵. رسم جدول درستی برای خروجی‌های مدار.
۶. شرح عملکرد مدار با توجه به ارتباط میان مقادیر خروجی‌ها با ورودی‌ها در هر حالت.

مثال: جدول درستی مدار زیر را رسم نموده و عملکرد آن را آنالیز نمایید.



$T_0 = (XY)'$
 $T_1 = (Y.T_0)' = (Y.(XY)')' = Y' + (XY) = (Y' + X)(Y' + Y) = Y' + X$
 $T_2 = (X.T_0)' = (X.(XY)')' = X' + (XY) = (X' + X)(X' + Y) = X' + Y$
 $F = (T_1.T_2)' = ((Y' + X).(X' + Y))' = (X' + Y)' + (Y' + X)' = XY' + X'Y \rightarrow$
 $F = XY' + X'Y \rightarrow F = X \text{ XOR } Y$

Y	X	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

طبق جدول ملاحظه می‌شود که عملکرد این مدار معادل گیت XOR دو متغیره است.

طراحی مدارهای ترکیبی : طراحی مدارهای ترکیبی با مشخصات مسئله آغاز و به فرم نمودار مدار منطقی یا مجموعه‌ای از توابع جبر بول برای خروجی‌ها پایان می‌یابد.

مراحل طراحی یک مدار ترکیبی به روش کلاسیک :

۱. تعیین تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها با استفاده از مشخصات مدار و تخصیص سمبل‌های حرفی به آن‌ها
۲. تشکیل جدول درستی مربوط به ورودی‌ها و خروجی‌های مدار
۳. به دست آوردن توابع جبری ساده شده برای هر خروجی به صورت تابعی از متغیرهای ورودی
۴. ترسیم نمودار منطقی مدار در صورت لزوم

روش های کلاسیک و غیر کلاسیک در طراحی مدارهای منطقی ترکیبی :

روش کلاسیک، با افزایش متغیرهای ورودی، ترسیم جدول درستی و جداول کارنو برای ساده‌سازی توابع خروجی به مراتب مشکل‌تر شده و ضریب اشتباه طراح را بالا خواهد برد.

اما توابع دیجیتالی نیز وجود دارند که ذاتاً دارای نظم درونی هستند و معمولاً با روال‌های الگوریتمی و روش‌های غیر کلاسیک و ساده‌تر مانند استفاده از توابع طراحی شده قبلی، قابل طراحی‌اند. در روش غیر کلاسیک، هر مسئله‌ای روش خاص خودش را دارد و از روال منظمی پیروی نمی‌کند.

در ادامه درس، طراحی مدارهای مختلف ترکیبی به خصوص مدارهای محاسباتی - منطقی مورد استفاده در ALU و مدارات مبدل کد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مدار مبدل کد BCD به افزونی ۳ (Excess-3):





سیستم‌های دیجیتال مختلف از کدهای متفاوتی برای ذخیره-سازی اطلاعات استفاده می‌کنند. برای برقراری ارتباط میان دو سیستم که از کدهای مختلفی برای بیان اطلاعات یکسان استفاده می‌کنند، یک مدار مبدل کد باید بین آن دو قرار داده شود. بنابراین یک مدار مبدل کد، مداری است که دو سیستم را علیرغم به کارگیری کدهای دودویی متفاوت، با هم سازگار می‌سازد.

مثال : یک مدار مبدل کد BCD به افزونی ۳ طراحی نمایید.




روش کلاسیک: در این روش، طبق مراحل ذکر شده در صفحات قبلی عمل می‌کنیم.

W	X	Y	Z	A	B	C	D
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

    

 روش غیر کلاسیک : با توجه به عملکرد کد افزونی ۳ می توان نتیجه گرفت که اگر بتوانیم به هر کد ورودی BCD، ۳ واحد اضافه کنیم به مطلوب مسئله خواهیم رسید.
برای این منظور توسط یک جمع کننده چهار بیتی که در مثال های آتی طراحی خواهیم نمود، عدد ورودی را با یک عدد ثابت ۳ معادل باینری 0011 جمع کرده و رقم نقلی ورودی را صفر در نظر می گیریم.



توجه ۱: همانطور که ملاحظه می شود روش غیر کلاسیک ما را مستقیماً به مدار می رساند ولی برای هر صورت مسئله، روش خاص خود را دارد. در حالی که روش کلاسیک برای تمام مسائل راه حل یکسانی دارد و مراحل آن مشخص می باشد.

جمع کننده بیتی یا نیم جمع کننده (Half Adder): نیم جمع کننده مدار است که ۲ بیت را با یکدیگر جمع می کند. حاصل جمع ۲ بیت، عددی ۲ بیتی خواهد بود. برای طراحی مدار نیم جمع کننده، مراحل طراحی را دنبال می کنیم. به این ترتیب که شکل بلوکی، جدول درستی، جدول کارنو و در نهایت روابط منطقی را به دست می آوریم.



در این مدار، x و y ورودی های مدار و S و C خروجی های مدار هستند. S به معنی Sum یا حاصل جمع ۲ بیت و C به معنی Carry یا رقم نقلی خروجی است. جدول درستی مدار به صورت زیر است :

X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

معادلات خروجی

$$C = X \cdot Y$$

$$S = X \oplus Y$$



تمام جمع کننده (Full Adder): در جمع دو عدد n بیتی به علت وجود رقم نقلی به جمع کننده‌ای که قابلیت جمع سه بیت با هم را داشته باشد، احتیاج داریم. پس طراحی جمع کننده سه بیت مورد نیاز است. جمع کننده‌ای که قابلیت جمع سه بیت با هم را داشته باشد، تمام جمع کننده (Full Adder) نامیده می‌شود. حاصل جمع ۳ بیت، عددی ۲ بیتی خواهد بود.

برای طراحی مدار تمام جمع کننده، مراحل طراحی را دنبال می‌کنیم. به این ترتیب که شکل بلوکی، جدول درستی، جدول کارنو و در نهایت روابط منطقی را به دست می‌آوریم.




در این مدار، x, y, z ، ورودی‌های مدار و S و C خروجی‌های مدار هستند. S به معنی Sum یا حاصل جمع ۳ بیت و C به معنی Carry یا رقم نقلی خروجی است. جدول درستی مدار به صورت زیر است :

X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$C = \sum m(3,5,6,7) = X'YZ + XY'Z + XYZ' + XYZ = XZ + XY + YZ$$


$$S = \sum m(1,2,4,7) = X'Y'Z + X'YZ' + XY'Z' + XYZ = X \text{ XOR } Y \text{ XOR } Z$$

 
جدول کارنوی خروجی‌های توابع تمام جمع کننده به همراه نمودار منطقی آنها در زیر رسم شده‌اند :



پیاده سازی تمام جمع کننده با استفاده از نیم جمع کننده :

 
با استفاده از دو نیم جمع کننده و یک گیت OR می توان یک تمام جمع کننده ساخت. این عمل با یک دست کاری ساده در پوشش های جدول درستی به شکل زیر امکان پذیر خواهد بود :



 

جمع کننده دودویی n بیتی : در طراحی جمع کننده های n بیتی به روش کلاسیک، با افزایش تعداد بیت های اعداد، تعداد سطرهای جدول های درستی به شدت افزایش یافته و به دست آوردن توابع ساده شده خروجی به راحتی امکان پذیر نخواهد بود. به عنوان مثال، برای طراحی یک جمع کننده چهار بیتی به یک جدول درستی با $2^4 = 16$ سطر نیاز خواهیم داشت. لذا به روش غیر کلاسیک عمل خواهیم کرد.

در این روش، برای جمع اعداد چند بیتی نیاز به جمع کننده های بزرگتر داریم. پس با استفاده از n عدد تمام جمع کننده، یک جمع کننده n بیتی می سازیم. به عنوان مثال، در یک جمع کننده چهار بیتی، چهار عدد تمام جمع کننده در کنار هم قرار می گیرند. لذا این مدار یک مدار تکرار پذیر است. در این جمع کننده، رقم نقلی به صورت موج گونه از تمام جمع کننده ها منتشر شده و عبور می کند. به این نوع جمع کننده، جمع کننده با رقم نقلی موج گونه گفته می شود.

 


این نوع جمع کننده را جمع کننده با رقم نقلی موج گونه می نامیم. اشکال عمده این روش طراحی جمع کننده، زمان انتشار طولانی مورد نیاز برای تولید رقم نقلی نهایی از بیت پر ارزش اعداد می باشد، زیرا برای تولید خروجی های نهایی در هر جمع کننده، ۲ طبقه گیت تاخیر وجود خواهد داشت و خروجی هر طبقه نیز به آماده

بودن ورودی طبقه ماقبل خود وابسته می‌باشد. لذا به عنوان مثال برای یک جمع کننده ۴ بیتی، ۸ طبقه گیت تاخیر وجود خواهد داشت. این تاخیر برای یک جمع کننده ۸ بیتی، برابر ۱۶ خواهد بود و مشاهده می‌شود که با افزایش تعداد بیت های اعداد، زمان لازم برای تولید خروجی نهایی به شدت افزایش خواهد یافت.

طراحی جمع کننده n بیتی با پیش بینی رقم نقلی : برای حل مشکل جمع کننده با رقم نقلی موج‌گونه، باید وابستگی نقلی خروجی هر طبقه به طبقات قبلی حذف شود، لذا جمع کننده جدیدی طراحی شده است که در آن، رقم نقلی ورودی هر جمع کننده بیتی، به رقم نقلی طبقه قبل وابسته نبوده و زودتر آماده می‌شود. در این حالت همه رقم‌های نقلی بطور همزمان آماده خواهند شد. به این ترتیب این نوع جمع کننده، تاخیر رقم های نقلی جمع کننده موج گونه را برای آماده شدن جواب نخواهد داشت.

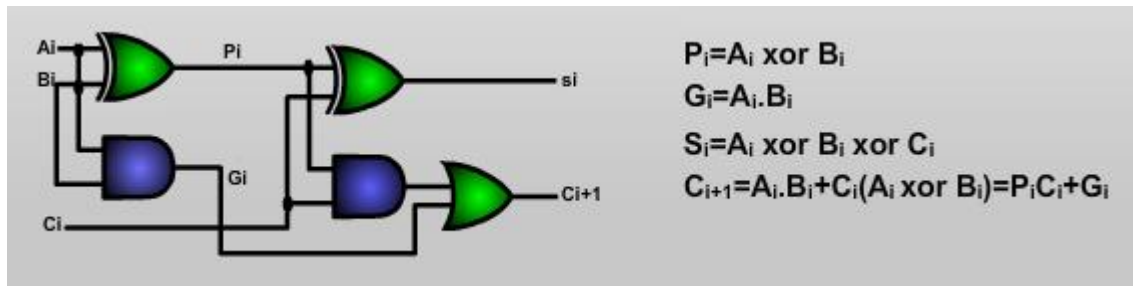
برای این منظور با استفاده از عملیات جبری روابط جدیدی برای محاسبه رقم نقلی هر طبقه به دست آورده‌اند و برای طرح مدار مربوطه از تمام جمع کننده‌ها ایده گرفته شده است.



در مدارهای فوق، وابستگی رقم نقلی دیده می‌شود. اما با استفاده از دست کاری های جبری همان طور که در روابط زیر مشاهده می‌شود، رقم نقلی بیت های بعدی فقط به رقم نقلی اولی بستگی داشته و به سایر رقم‌های نقلی ارتباطی ندارد.

$$\begin{array}{llll}
 S_i = P_i \oplus C_i & S_1 = P_1 \oplus C_1 & S_2 = P_2 \oplus C_2 & S_3 = P_3 \oplus C_3 \\
 C_{i+1} = P C_i + G_i & C_2 = P_1 C_1 + G_1 & C_3 = P_2 C_2 + G_2 & C_4 = P_3 C_3 + G_3 \\
 & & C_3 = P_2 P_1 C_1 + P_2 G_1 + G_2 & C_4 = P_3 P_2 P_1 C_1 + P_3 P_2 G_1 + P_3 G_2 + G_3
 \end{array}$$

 در شکل زیر مدار تولید رقم‌های نقلی برای یک جمع کننده ۴ بیتی رسم شده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، تاخیر انتشار لازم برای تولید رقم نقلی خروجی در تمام طبقات جمع کننده با هم یکسان بوده و برابر ۴ طبقه گیت است.




تفریق کننده بیتی یا نیم تفریق کننده (Half Subtractor): برای تفریق دو عدد چند بیتی لازم است ابتدا تفریق دو بیت را انجام دهیم، لذا در این مرحله می‌خواهیم مدار تفریق دو بیت یا نیم تفریق کننده را طراحی کنیم.

نیم تفریق کننده مداریست که ۲ بیت را از هم کم می‌کند. حاصل تفریق، عددی ۲ بیتی خواهد بود. این مدار عبارت زیر را محاسبه می‌کند که ممکن است یک بیت از سمت چپ قرض گرفته شود: $X - Y$ برای طراحی مدار نیم تفریق کننده، مراحل طراحی را دنبال می‌کنیم. به این ترتیب که شکل بلوکی، جدول درستی، جدول کارنو و در نهایت روابط منطقی را به دست می‌آوریم.



در این مدار، x و y ورودی‌های مدار و D و B خروجی‌های مدار هستند. D به معنی Difference یا حاصل تفریق ۲ بیت و B به معنی Borrow یا رقم قرض خروجی است. جدول درستی، معادلات خروجی‌ها و نمودار مداری نیم تفریق کننده به صورت زیر است:

X	Y	B	D
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

 

تمام تفریق کننده (Full subtractor): در تفریق دو عدد n بیتی به علت وجود رقم قرض به تفریق کننده-ای نیاز است که قابلیت تفریق ۲ بیت همراه با رقم قرض احتمالی را از طبقه قبل داشته باشد. تفریق کننده‌ای که قابلیت تفریق ۳ بیت از هم را داشته باشد، تمام تفریق کننده (Full Subtractor) نامیده می‌شود. در تمام تفریق کننده عبارت زیر محاسبه می‌شود:

$$X - (Y + Z) \text{ یا } X - Y - Z$$

جدول درستی، جداول کارنو و در نهایت روابط منطقی خروجی‌های تمام تفریق کننده به شرح زیر به دست می‌آیند:

X	Y	Z	B	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

جدول کارنوی خروجی D


$D = X \oplus Y \oplus Z$

جدول کارنوی خروجی B

$B = YX' + ZX' + YZ$

جمع و تفریق کننده n بیتی: برای تفریق اعداد n بیتی به دو روش زیر می‌توان عمل نمود:

 ۱. با استفاده از تمام تفریق کننده‌ها تفریق کننده n بیتی طراحی می‌کنیم. در این روش، مراحل کار مشابه مراحل طراحی جمع کننده‌های n بیتی با استفاده از تمام جمع کننده‌ها می‌باشد.
۲. در روش دوم با استفاده از جمع کننده‌ها و انجام عمل تفریق به روش متمم ۲، می‌توان مدارات جمع کننده تفریق کننده n بیتی ساخت. در این مدار با یک ورودی کنترل می‌توان تعیین نمود که دو عدد n بیتی با هم جمع شوند و یا از هم تفریق گردند.



همان گونه که در دیاگرام بلوکی فوق مشاهده می‌شود، بیت‌های عدد دوم (B) ابتدا وارد گیت های XOR شده و با یک ورودی کنترل یا فرمان XOR می‌شوند که این ورودی کنترل به عنوان نقلی ورودی، وارد مدار تمام جمع‌کننده نیز می‌شود. حال با توجه به مقادیر مختلف بیت کنترل (۰ یا ۱) این مدار می‌تواند عمل جمع و یا تفریق به روش متمم ۲ را انجام دهد.

$$C=0 \rightarrow S = A+B+0=A+B(\text{Sum})$$

$$C=1 \rightarrow S = A+B'+1=A-B(\text{Subtract})$$

جمع‌کننده BCD: جمع‌کننده BCD، مدار نیست که دو رقم BCD چهار بیتی را با یکدیگر جمع می‌کند. با اتصال چند جمع‌کننده BCD به یکدیگر می‌توان جمع اعداد BCD چند رقمی را انجام داد. برای طراحی جمع‌کننده BCD دو روش کلاسیک و غیر کلاسیک وجود دارد:


۱. یا باید به روش کلاسیک عمل کنیم و مراحل جدول صحت، جدول کارنو و به دست آوردن روابط را طی کرده تا به مدار برسیم. در این صورت یک کارنو با ۲۵۶ ردیف لازم داریم که پیاده‌سازی آن و به دست آوردن عبارت های ساده شده خروجی‌ها مشکل خواهد بود.
۲. در روش غیر کلاسیک می‌توانیم از جمع‌کننده دودویی استفاده کرده و جمع اعداد BCD را به صورت دودویی انجام دهیم. در این صورت خروجی جمع‌کننده دودویی چهار بیتی طبق جدول زیر خواهد بود.

DECIMAL	K	Z ₈	Z ₄	Z ₂	Z ₁	C	S ₈	S ₄	S ₂	S ₁
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
11	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
12	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
13	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
15	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
16	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
17	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
18	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
19	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1

این خروجی در برخی موارد مستلزم اصلاح است. به عبارت دیگر، هرگاه حاصل جمع دو عدد BCD بزرگتر از ۹ شود، نیاز به اصلاح داشته و حاصل باید با عدد ۶ دودویی $(0110)_2$ جمع شود. دلیل جمع با ۶ این است که اختلاف بین یک رقم نقلی در با ارزش‌ترین مکان بیتی حاصل از جمع دودویی و نقلی دهمی برابر است با: $16 - 10 = 6$. رابطه مدار اصلاح از جدول کارنو یا به روش سعی و خطا به دست می‌آید. در جدول فوق، C همان سیگنال اصلاح خروجی است که هرگاه برابر 1 شود، خروجی جمع‌کننده دودویی اول با یک ۶ دودویی $(0110)_2$ جمع خواهد شد. طبق جدول، عبارت جبری C برابر خواهد شد با:

$$C = K + Z_8.Z_2 + Z_8.Z_4$$

 شکل زیر دیاگرام بلوکی یک جمع‌کننده BCD چهار بیتی را نشان می‌دهد. در این مدار اگر حاصل مدار اصلاح 0 باشد، نتیجه با 0000 و اگر 1 باشد، نتیجه با 0110 جمع می‌شود.




ضرب کننده ها : یکی دیگر از مدارات محاسباتی پر کاربرد در سیستمهای دیجیتال، ضرب کننده ها هستند؛ طراحی ضرب کننده ها را می توان به دو روش کلاسیک و غیر کلاسیک انجام داد. در ادامه یک ضرب کننده ۲ بیت در ۲ بیت را به هر دو روش طراحی خواهیم نمود.

۱. **روش کلاسیک :** در این روش ابتدا دیاگرام بلوکی مدار را رسم کرده و تعداد ورودی ها و خروجی های مدار را مشخص می کنیم.



سپس برای پر کردن جدول صحت مدار، تمام ترکیبات ورودی را لیست کرده و به ازای هر ترکیب، حاصل ضرب دو بیت را در دو بیت دیگر بدست آورده و به صورت دودویی در ستون خروجی می نویسیم. در مرحله آخر نیز معادلات خروجی های مدار را به دست می آوریم.


X_1	X_0	Y_1	Y_0	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

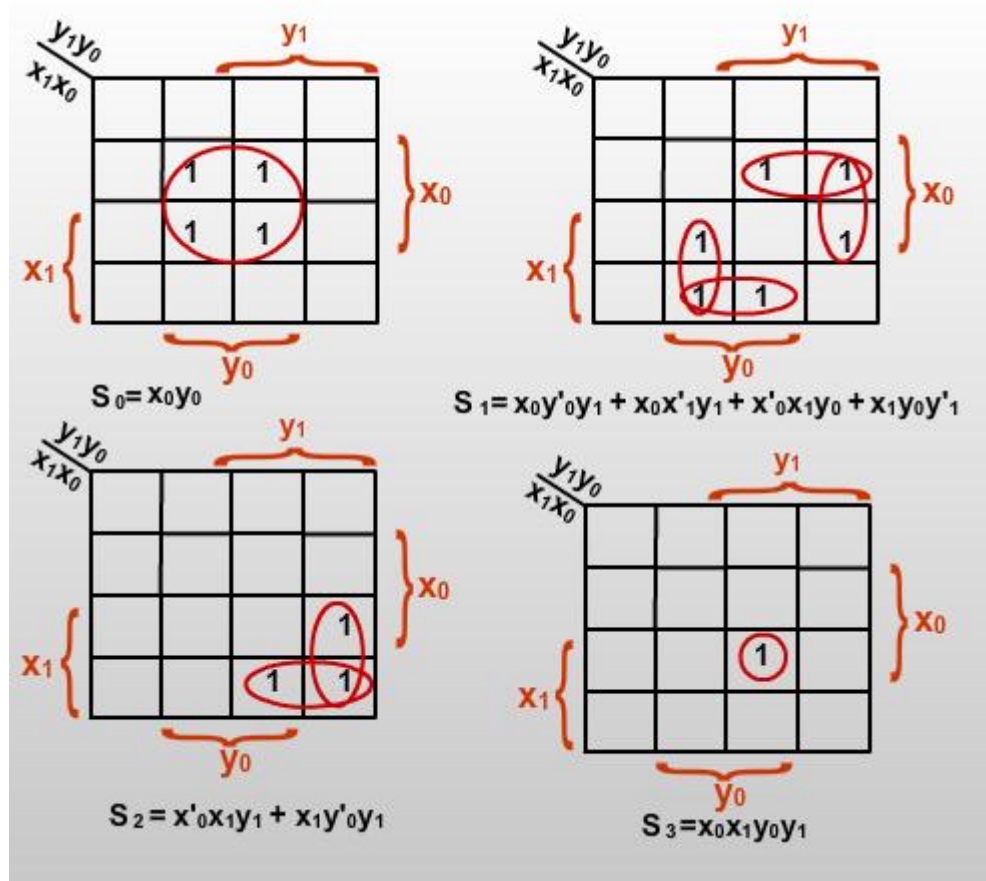

۲. **روش غیر کلاسیک** : در روش غیر کلاسیک، هر مساله راه حل خاص خود را دارد و هیچ راه حلی برای مسائل دیگر عمومیت ندارد. برای طراحی مدار ضرب کننده سعی می‌کنیم روش دستی ضرب را با ابزارهای منطقی پیاده سازی کنیم، بدون اینکه به مراحل چگونگی جدول صحت نیاز داشته باشیم. عمل ضرب دو بیت در ریاضی معادل عبارت $x \text{ AND } y$ در منطقی است. ضرب متعارف دستی به صورت زیر انجام می‌شود :

X_1X_0			
Y_1Y_0			
$X_1.Y_0$		$X_0.Y_0$	
X_1Y_1	X_0Y_1	0	
S_3	S_2	S_1	S_0

 با الگو گرفتن از روش ضرب دستی و استفاده از مدارات جمع‌کننده و گیت‌های AND مدار ضرب کننده مورد نظر را طراحی می‌کنیم که دیاگرام بلوکی آن در شکل زیر مشاهده می‌شود:



با به کارگیری روش غیر کلاسیک در طراحی ضرب کننده ها، می توان ضرب کننده های n بیت در m بیت را بدون نیاز به جداول صحت با تعداد سطرهای زیاد به سادگی طراحی نمود.

مقایسه گر ها، مدارهای مولد بیت توازن و مدارهای ترکیبی ماژولار

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می باشد.

آشنایی با مفهوم مقایسه گر مقدار و ساخت مقایسه گرهای یک بیتی و چند بیتی


مدارهای تولید و تست خطای توازن

آشنایی با مدارات ترکیبی ماژولار، خواص و کاربرد آنها


مقایسه گر مقدار: یک مقایسه گر مقدار، مداری ترکیبی است که دو عدد A و B را مقایسه می کند و اندازه نسبی آنها را تعیین می کند. نتیجه این مقایسه می تواند با سه متغیر خروجی $(A=B)$ ، $(A>B)$ و $(A<B)$ مشخص گردد. در برخی مدارات مقایسه کننده مقدار، تنها تحقیق تساوی دو عدد مطلوب است و نه روابط بزرگتر و کوچکتر بودن.

در طراحی مقایسه گرهای مقدار، معمولاً گیت های XOR و $XNOR$ کاربرد زیادی دارند. در ادامه در نظر است یک مقایسه کننده چهاربیتی با استفاده از گیت های XOR و همچنین $XNOR$ طراحی شود که دو عدد را با هم مقایسه کرده و در صورت مساوی بودن خروجی یک و در غیر این صورت خروجی صفر شود.

طراحی مقایسه کننده با $XNOR$:

 

طراحی مقایسه کننده با XOR :

 

مقایسه کننده ۴ بیتی کامل : می‌خواهیم یک مقایسه کننده ۴ بیتی طراحی کنیم که دارای خروجی‌های کوچکتر، مساوی و بزرگتر باشد. این مدار دارای ۳ خروجی E, G و L است که به ترتیب بیانگر حالت‌های $(A=B)$ ، $(A > B)$ و $(A < B)$ می‌باشند.

دیگرام بلوکی و معادلات خروجی‌های مدار در زیر مشاهده می‌شوند. برای به دست آوردن معادلات خروجی نهایی، توابع میانی X_i تعریف شده‌اند که هر X_i از رابطه $X_i = A_i \text{ XNOR } B_i$ به دست آمده و تساوی دو بیت متناظر از اعداد A و B را تحقیق می‌کند.

$$L = A'_3 B'_3 + X_3 A'_2 B'_2 + X_3 X_2 A'_1 B'_1 + X_3 X_2 X_1 A'_0 B'_0$$

$$G = A_3 B'_3 + X_3 A_2 B'_2 + X_3 X_2 A_1 B'_1 + X_3 X_2 X_1 A_0 B'_0$$


$$X_3 = A_3 \text{ XNOR } B_3$$

$$X_2 = A_2 \text{ XNOR } B_2$$

$$X_1 = A_1 \text{ XNOR } B_1$$

$$X_0 = A_0 \text{ XNOR } B_0$$
 
$$E = X_3 \cdot X_2 \cdot X_1 \cdot X_0$$



مدار تولید و تست خطای توازن : در طراحی این مثال قصد داریم برای یک کد n بیتی، مدار تولید بیت توازن زوج و همچنین مدار تست خطای توازن را طراحی نماییم. بیت توازن زوج، بیتی است که به بیت‌های کد ارسالی اضافه شده و تعداد یک‌ها را در کد حاصل زوج خواهد نمود.

در مقصد نیز گیرنده بیت‌های کد ارسالی را به همراه بیت توازن دریافت می‌کند. اگر تعداد کل یک‌های دریافتی زوج باشد، کد ارسالی درست است، در غیر این صورت خطائی در کد رخ داده است. این روش فقط وجود خطا را تشخیص داده و توان اصلاح آنرا ندارد.

در ادامه مدارات مذکور را برای یک کد ۳ بیتی طراحی می‌نمائیم. در شکل های زیر، P بیت توازن زوج تولید شده در فرستنده و E بیت تشخیص خطای توازن تولید شده در گیرنده می‌باشند.

x	y	z	P
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$P = x \oplus y \oplus z$$

yz \ x	0	1	0	1
x \ yz	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$P = x \text{ XOR } y \text{ XOR } z$$

X	Y	Z	P	E
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

جدول کارنو و معادله را مشاهده می کنید.

z \ y	0	1	0	1
xy \ z	0	1	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$E = p \oplus x \oplus y \oplus z$$

توجه : توازن زوج NOT توازن فرد است، پس کافیسست برای به دست آوردن توازن فرد، خروجی مدار توازن زوج را NOT کنیم.


مدارهای ترکیبی ماژولار : گیت ها و مدارهای منطقی برای استفاده در طراحی ها به صورت قطعات مدارات مجتمع (IC) در اختیار طراحان قرار می‌گیرند. دسته‌ای از این مدارات که به مدارات ترکیبی ماژولار معروفند، کاربرد زیادی در طراحی سیستم‌های دیجیتال از جمله واحد کنترل CPU ها دارند. از جمله این مدارات می‌توان به دیکدرها، انکدرها، مالتی پلکسرها، دی‌مالتی پلکسرها و ابزارهای قابل برنامه ریزی اشاره نمود. در ادامه به معرفی دیکدرها و مالتی پلکسرها، ویژگی‌ها و کاربردهای آن ها خواهیم پرداخت.

مدار رمز گشا یا دیکدر : دیکدر مداری ترکیبی است که اطلاعات دودویی را از n خط ورودی به حداکثر 2^n خط خروجی منحصر به فرد تبدیل می‌کند. کاربرد دیکدرها، تولید 2^n مینترم از n متغیر ورودی است. در دیکدرها در هر زمان حداکثر یک خروجی فعال خواهد بود.

به عنوان مثال، یک دیکدر با ۳ ورودی، دارای ۸ خروجی است که جدول درستی آن در زیر مشاهده می‌شود.


ورودی‌ها			خروجی‌ها							
x	y	z	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

 طراحی دیکدر ۳×۸ : در دیکدر در هر لحظه، به ازای هر ترکیب ورودی فقط یک خروجی فعال است. خروجی روابط خروجی‌ها و نمودار مداری یک دیکدر ۳×۸ در شکل زیر مشاهده می‌شود.




ورودی‌های فعال ساز : اکثر دیکدرها و مدارات ماژولار دارای یک یا چند ورودی فعال ساز هستند تا بتوان آن‌ها را داخل مدارات بزرگتر استفاده نموده و با سیگنال‌های کنترلی لازم، فعال یا غیر فعال نمود. این ورودی‌ها از دو نوع Active Low و Active High می‌باشند که نوع اول با 1 و نوع دوم با 0 فعال می‌شوند.

 
دیکدر 2×4 با ورودی کنترل Active High: در این مدار زمانی که ورودی فعال ساز برابر 1 است، دیکدر فعال شده و مینترم متناظر با ترکیب ورودی را در خروجی فعال خواهد نمود. دیاگرام بلوکی، جدول صحت دیکدر به همراه نمودار مداری آن در شکل مشاهده می‌شوند.



 دیکدر 2×4 با ورودی کنترل Active Low: در این مدار زمانی که ورودی فعال ساز برابر 0 است، دیکدر فعال شده و مینترم متناظر با ترکیب ورودی را در خروجی فعال خواهد نمود. دیاگرام بلوکی، جدول صحت دیکدر به همراه نمودار مداری آن در شکل مشاهده می‌شوند. توجه کنید که در این مدار، خروجی‌ها نیز به صورت Active Low طراحی شده‌اند؛ یعنی زمانی که خروجی فعال است، مقدار آن برابر 0 می‌باشد.



E	A	B	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	X	X	1	1	1	1

 


پیاده سازی توابع منطقی با استفاده از دیکدرها : هر تابع جبر بول را می توان با استفاده از دیکدر و گیت های مناسب پیاده سازی نمود. اما ابتدا باید تابع به فرم استاندارد جمع حاصل ضربها تبدیل شود.

به عنوان مثال یک تمام جمع کننده را می توان با یک دیکدر 3×8 و دو عدد گیت OR پیاده سازی کرد.

$$S(x,y,z) = \sum m(1,2,4,7)$$


$$C(x,y,z) = \sum m(3,5,6,7)$$

 نمودار مداری تمام جمع کننده با استفاده از دیکدر در شکل زیر مشاهده می شود.




دی مالتی پلکسر: دی مالتی پلکسر مداری است که اطلاعات را از یک خط دریافت کرده و آن را به یکی از 2^n خط خروجی ممکن هدایت می نماید. انتخاب یک خروجی خاص با ترکیب n خط انتخاب صورت می گیرد. یک دیکدر با ورودی فعال ساز می تواند به عنوان یک دی مالتی پلکسر عمل کند. به عنوان مثال دیکدر شکل زیر را می توان به عنوان یک دی مالتی پلکسر 1 به 4 به کاربرد. تنها متغیر ورودی E مسیری به تمام چهار خروجی دارد، ولی اطلاعات ورودی تنها به یکی از خروجیها هدایت می شود که این خروجی با دو خط انتخاب A و B انتخاب می شود. به عنوان مثال اگر خطوط انتخابی $AB = 10$ باشند، خروجی D_2 مثل ورودی E خواهد بود، در حالی که دیگر خروجیها در 0 نگه داشته خواهند شد.

 چون عمل دیکدر و دی مالتی پلکسر با استفاده از یک مدار حاصل می شود، یک دیکدر با ورودی فعال ساز را دیکدر / دی مالتی پلکسر هم می خوانند.



 ساخت دیکدرهای بزرگ تر: برای این عمل می توان دیکدرهای کوچک با ورودی های فعال ساز را به هم متصل کرد. به عنوان مثال برای ساخت یک دیکدر 4 به 16 می توان دیکدرهای کوچک تر با استفاده از دیکدرهای 3 به 8 مطابق شکل زیر عمل می کنیم.



در این گونه طراحی ها معمولاً ورودی پر ارزش را به ورودی های فعال ساز، دیکدرها و سایر ورودی ها را به ورودی های هرکدام از دیکدرها متصل می نماییم. با توجه به شکل فوق، وقتی $w=0$ است، دیکدر فوقانی فعال و دیکدر پایینی غیر فعال می شود. در این حالت خروجی های دیکدر پایینی همگی 0 خواهد بود و خروجی های بالایی، مینترم های 0 تا 7 را تولید می کنند. وقتی $w=1$ باشد، دیکدر بالایی غیر فعال شده و خروجی های پایینی، مینترم های 8 تا 15 را تولید می کنند.

انکدرها: انکدر مداری است که عکس عمل یک دیکدر را انجام می دهد. یک انکدر دارای 2^n خط ورودی و n خط خروجی است. خطوط خروجی، کد دودویی مربوط به مقدار دودویی ورودی را تولید می نماید. به عنوان مثال یک انکدر 8 به 3 دارای جدول درستی و معادلاتی به شکل زیر است؛ در این مدار در هر لحظه از زمان تنها یک ورودی می توانند مقدار 1 را داشته باشد.

ورودی ها								خروجی ها		
D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	X	Y	Z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

معادلات خروجی انکدر به صورت زیر می باشند؛ این انکدر با ۳ گیت OR قابل پیاده سازی است.

$$\begin{aligned} X &= D_4 + D_5 + D_6 + D_7 \\ Y &= D_2 + D_3 + D_6 + D_7 \\ Z &= D_1 + D_3 + D_5 + D_7 \end{aligned}$$


انکدر با ساختار فوق دارای دو محدودیت است؛ یکی این که در هر لحظه از زمان یک ورودی فعال می باشد. اگر دو ورودی به طور همزمان فعال شوند، خروجی ترکیبات نامفهومی را تولید خواهد کرد.

مشکل دیگر این است که به ازای حالتی که تمام ورودی ها 0 هستند، یک خروجی تمام 0 تولید می شود. این خروجی برابر با حالتی است که در آن $D_0=1$ می باشد. این ایراد را می توان با تهیه یک خروجی بیشتر حل کرد. **انکدر اولویت دار** : مداری است که تابع اولویت دار را در خود دارد. در این نوع انکدر، اگر دو یا چند ورودی به طور همزمان برابر 1 شوند، ورودی با اولویت بالاتر پیش خواهد افتاد. جدول درستی یک انکدر با اولویت چهار ورودی در زیر ملاحظه می گردد.

ورودی ها				خروجی ها		
D_0	D_1	D_2	D_3	X	Y	V
0	0	0	0	x	x	0
1	0	0	0	0	0	1
x	1	0	0	0	1	1
x	x	1	0	1	0	1
x	x	x	1	1	1	1

همان طور که در جدول ملاحظه می شود، مدار دارای یک خروجی V است که بیت معتبر خوانده می شود. اگر همه ی ورودی ها 0 باشند، این بیت نیز صفر شده و باعث می شود خروجی های دیگر حالت بی اهمیت داشته باشند و بررسی نشوند.

 جدول کارنوی خروجی های X و Y در زیر مشاهده می شوند. توابع بولی ساده شده برای انکدر اولویت از جداول کارنو حاصل می گردند. شرط خروجی V یک تابع OR از همه ی متغیرهای ورودی است.



معادلات خروجی انکدر اولویت در زیر مشاهده می شوند :


$$X = D_2 + D_3$$

$$Y = D_3 + D_1 D'_2$$

$$V = D_0 + D_1 + D_2 + D_3$$

مدار تسهیم کننده یا مالتی پلکسر: مالتی پلکسر یک مدار انتخاب گر است که از چند ورودی فقط یکی از آنها را انتخاب کرده و به خروجی انتقال می‌دهد. یک مالتی پلکسر دارای n خط انتخاب، 2^n ورودی و یک خط خروجی می‌باشد که با توجه به مقدار ورودی‌های انتخاب در هر لحظه، یکی از ورودی‌ها انتخاب شده و در خروجی مالتی پلکسر ظاهر می‌شود.

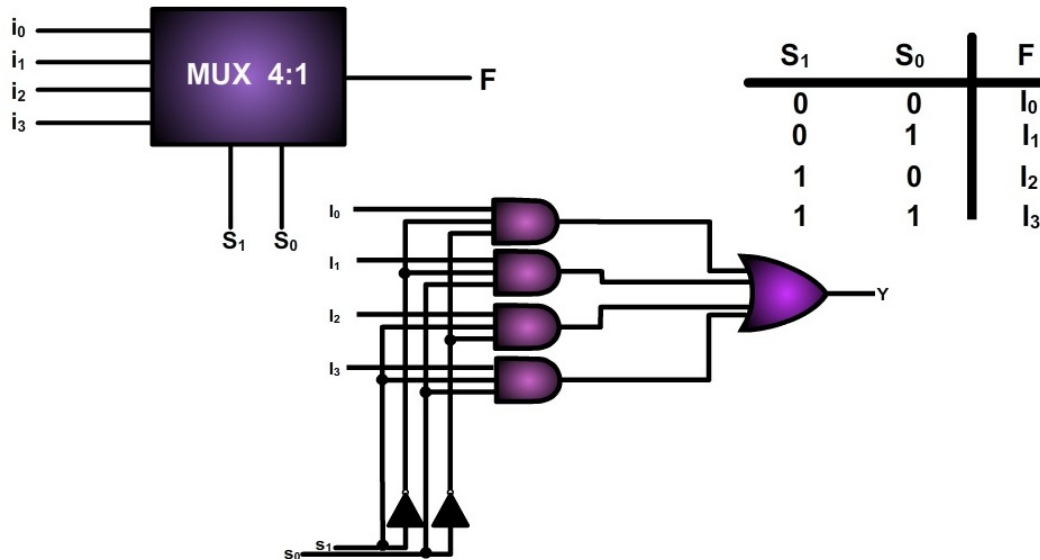دیاگرام بلوکی، جدول عملکرد و نمودار مدار یک مالتی پلکسر 4×1 را ملاحظه می‌فرمایید :



پیاده سازی توابع منطقی با استفاده از مالتی پلکسرها : هر تابع جبر بول را می‌توان با استفاده از مالتی پلکسر مناسب و گیت‌های لازم پیاده سازی نمود. برای این منظور بهتر است که تابع ابتدا در جدول درستی قرار داده شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که هر تابع n متغیره را به راحتی می‌توان با یک مالتی پلکسر با $n-1$ ورودی انتخاب پیاده سازی نمود. مالتی پلکسرهای مناسب برای پیاده سازی توابع ۳ تا ۵ متغیره را در زیر ملاحظه می‌فرمایید.

برای تابع سه متغیره : **MUX 4:1** برای تابع چهار متغیره : **MUX 8:1** برای تابع پنج متغیره : **MUX 16:1**


مثال : تابع زیر را با مالتی پلکسر مناسب پیاده سازی کنید.

$$F(X,Y,Z) = \sum (1,2,6,7)$$

الف) جدول درستی

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


ب) پیاده سازی مالتی پلکسر

 

مثال : تابع زیر را با مالتی پلکسر مناسب پیاده سازی کنید.

$$F(A,B,C,D) = \sum (1,3,4,11,12,13,14,15)$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

 


گیت‌های سه حالته : یک گیت سه حالته مداری دیجیتالی است که سه حالت را از خود به نمایش می‌گذارد. دو حالت، هم‌چون گیت‌های معمولی همان منطق 0 و 1 است. حالت سوم حالت امپدانس بالاست. حالت امپدانس بالا (High Impedance) مثل مدار باز عمل می‌کند و در این حالت خروجی از درون قطع بوده و مدار دارای مفهوم منطقی با ارزشی نیست.

گیت‌های سه حالته ممکن است به‌عنوان گیت‌های AND و NAND نیز عمل کنند. با این وجود اغلب به‌عنوان بافر استفاده می‌شوند. نمودار یک گیت بافر سه حالته در شکل مشاهده می‌شود :




در این شکل، وقتی که ورودی کنترل برابر 1 است، خروجی فعال شده و گیت مانند یک بافر معمولی عمل می‌کند. وقتی که ورودی کنترل 0 شود، خروجی غیر فعال شده و گیت بدون توجه به مقدار ورودی‌های اصلی به حالت امپدانس بالا می‌رود. اصلی‌ترین ویژگی و مزیت گیت‌های سه حالته این است که تعداد زیادی از خروجی‌های سه حالته می‌توانند به‌هم متصل شوند، بدون آن‌که تأثیری بر روی بار شدن داشته باشند.

 کاربرد گیت‌های سه حالته : یکی از کاربردهای گیت‌های سه حالته، در طراحی گذرگاه داده (Data Bus) در سیستم‌های دیجیتال است. به‌عنوان کاربرد دیگری از این نوع گیت‌ها می‌توان ساخت مالتی پلکسر را نام برد که نحوه‌ی طراحی مالتی پلکسرهای 2 به 1 و 4 به 1 با استفاده از گیت‌های سه حالته در شکل مشاهده می‌شود.



(ب) مالتی پلکسر 4 به 1

 

(الف) مالتی پلکسر 2 به 1

فصل پنجم

مدارهای منطقی ترتیبی همزمان


عناصر حافظه در مدارات ترتیبی (لچها و فلیپ فلاپها)

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می باشد.

- ✚ شناخت مدارهای منطقی ترتیبی
- ✚ شناخت عناصر حافظه در مدارات ترتیبی شامل لچها و فلیپ فلاپها و نحوه طراحی آنها
- ✚ انواع فلیپ فلاپها از نظر نحوه تحریک سیگنال ساعت
- ✚ فلیپ فلاپهای Master-Slave
- ✚ ورودیهای غیر همزمان فلیپ فلاپها

انواع مدارهای منطقی : مدارهای منطقی در سیستم های دیجیتال می توانند از نوع ترکیبی یا ترتیبی باشند. مدارهای ترکیبی در فصل قبل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتند. در این فصل به بررسی مدارهای ترتیبی، فلیپ فلاپها و نحوه تحلیل و طراحی آنها می پردازیم.

مدارهای منطقی ترتیبی : یک مدار ترتیبی، متشکل از مداری ترکیبی است که عناصر حافظه برای ایجاد یک مسیر پسخورد به آن وصل شده اند. عناصر حافظه قطعاتی هستند که می توانند اطلاعات دودویی را ذخیره کنند. بنابراین مدارهای ترتیبی علاوه بر گیت های منطقی، از عناصر حافظه نیز استفاده می کنند. خروجی های این مدارها در هر لحظه از زمان، تابعی از ورودی ها و حالت عناصر حافظه در آن لحظه است. لذا عملکرد مدار باید به وسیله حالات داخلی و ترتیب زمانی ورودی ها مشخص گردد.

 

مدارهای ترتیبی غیر همزمان : دسته ای دیگر از مدارهای ترتیبی، مدارهای ترتیبی غیر همزمان هستند. رفتار یک مدار ترتیبی غیر همزمان به ترتیب تغییر سیگنال های ورودی که می توانند در هر لحظه از زمان روی آن تاثیر کنند، وابسته می باشد. عناصر حافظه ای که در این نوع مدارات به کار می روند، نوعی وسایل تاخیر زمانی هستند که از گیت های منطقی تشکیل می شوند. لذا این نوع مدارات را می توان مدارهایی ترکیبی با پسخورد دانست. به دلیل وجود پسخورد در بین گیت های منطقی، هر مدار ترتیبی غیر همزمان در هر لحظه از زمان ممکن است ناپایدار شود. مدارهای ترتیبی غیر همزمان در این فصل مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

مدارهای ترتیبی همزمان : سیگنال‌هایی را مورد استفاده قرار می‌دهند که فقط در لحظات گسسته‌ای از زمان روی عناصر حافظه اثر می‌گذارند. همزمانی در این مدارات با وسیله‌ای به نام مولد پالس ساعت انجام می‌شود.


فلیپ فلاپ‌ها : عناصر ذخیره سازی دودویی در مدارهای ترتیبی ساعت‌دار را فلیپ فلاپ گویند. هر فلیپ فلاپ یک وسیله ذخیره سازی دودویی بوده و تا زمانی که تغذیه به مدارش اعمال شود، قادر است یک بیت اطلاعات را در خود ذخیره کند.

لچ‌ها : ساده‌ترین نوع فلیپ فلاپ‌ها هستند که با سطوح سیگنال پالس ساعت عمل می‌کنند. لچ‌ها مدارهای مبنایی هستند که همه فلیپ فلاپ‌ها با آن‌ها ساخته می‌شوند. تفاوت میان لچ‌های مختلف در نحوه تغییر حالت و قابلیت‌های آن‌ها می‌باشد. اولین نوع لچ که مورد بررسی قرار می‌دهیم، لچ SR است که با گیت‌های NAND یا NOR ساخته می‌شود.

SR Latch با NOR : مداری با دو گیت NOR است که به طور متقاطع به هم وصل شده‌اند. این مدار دو ورودی دارد که با S به معنی نشان دادن (Set) و R به معنی بازنشانی (Reset) نام‌گذاری شده‌اند.

در این لچ، وقتی $Q=1$ و $Q'=0$ باشند، گوییم لچ در حالت نشانده (Set) است. اگر $Q=0$ و $Q'=1$ باشند، گوییم لچ در حالت بازنشانی (Reset) است. خروجی‌های Q و Q' متمم یکدیگرند. با این وجود وقتی هر دو ورودی همزمان 1 شوند، حالت نامعین 0 برای هر دو خروجی رخ خواهد داد. نمودار مداری و جدول مشخصه (درستی) این نوع لچ در زیر مشاهده می‌شوند.


S	R	Q	Q'	
1	0	1	0	SET
0	1	0	1	RESET
0	0	0	1	Q=0 با فرض
0	0	1	0	Q=1 با فرض
1	1	0	0	حالت غیر مجاز

 

SR Latch با NAND : مداری با دو گیت NAND است که به طور متقاطع به هم وصل شده‌اند. این مدار دو ورودی دارد که با S به معنی نشان دادن (Set) و R به معنی بازنشانی (Reset) نام‌گذاری شده‌اند.

در این لچ، وقتی $Q=1$ و $Q'=0$ باشند، گوییم لچ در حالت نشانده (Set) است. اگر $Q=0$ و $Q'=1$ باشند، گوییم لچ در حالت بازنشانی (Reset) است. خروجی‌های Q و Q' متمم یکدیگرند؛ با این وجود وقتی هر دو ورودی همزمان 0 شوند، حالت نامعین 1 برای هر دو خروجی رخ خواهد داد. نمودار مداری و جدول مشخصه (درستی) این نوع لچ در زیر مشاهده می‌شوند.

S	R	Q	Q'	
1	0	0	1	RESET
0	1	1	0	SET
1	1	0	1	با فرض Q=0
1	1	1	0	با فرض Q=1
0	0	1	1	حالت غیر مجاز

 

نکته ۱: ورودی‌های مدار NOR-Latch از نوع Active High و ورودی‌های مدار NAND-Latch از نوع Active Low می‌باشند.


نکته ۲: برای این که خروجی لچ ثابت بماند و با هر تغییر ورودی، خروجی آن نیز تغییر نکند، لازم است یک ورودی کنترلی اضافه شود تا تغییرات ورودی در صورت فعال بودن آن اعمال گردد. این ورودی کنترلی را کلاک یا سیگنال ساعت می‌نامیم و مداری که ورودی‌های آن با پالس‌های ساعت همگام می‌شوند، فلیپ فلاپ نامیده می‌شود.

انواع فلیپ فلاپ :

1. SR-F.F. (Set Reset Flip Flop)
2. D-F.F. (Delay Flip Flop)
3. JK-F.F. (Jump Kill Flip Flop)
4. T-F.F. (Toggle Flip Flop)

فلیپ فلاپ SR (SR-Flip Flop): مشابه لچ‌های SR، این فلیپ فلاپ را می‌توان با گیت‌های NAND یا NOR ساخت. به عنوان مثال همان گونه که در شکل نیز مشاهده می‌شود، برای ساخت این فلیپ فلاپ با گیت‌های NOR، ورودی‌های S و R ابتدا با یک ورودی کنترل C، AND شده و سپس وارد گیت‌های NOR طبقه خروجی می‌شوند. در این فلیپ فلاپ هرگاه ورودی کنترل برابر 0 باشد، حالت Latch پیش آمده و با تغییر ورودی‌ها، حالت لچ تغییر نخواهد کرد. با فعال شدن ورودی C، تغییرات S و R به مدار اعمال خواهند شد. جدول مشخصه و نمودار مداری فلیپ فلاپ SR در زیر مشاهده می‌شوند. در جدول زیر، حالت فعلی یعنی خروجی فعلی به عنوان ستون ورودی ترسیم شده و حالت بعدی یعنی خروجی جدید به عنوان ستون خروجی ترسیم شده است.

C	S	R	Q(t+1)
0	x	x	Q(t)
1	0	0	Q(t)
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	x

 

از روی جدول و با استفاده از روش‌های ساده سازی می‌توان معادله مشخصه فلیپ فلاپ SR را به دست آورد که برابر خواهد شد با :

$$Q(t+1) = S + R'Q$$

تعریف ۱: جدول مشخصه یک فلیپ فلاپ، حالت بعدی فلیپ فلاپ را به صورت تابعی از ورودی‌ها و حالت فعلی آن بیان می‌کند.

تعریف ۲: معادله مشخصه یک فلیپ فلاپ، شکل دیگری از جدول مشخصه آن بوده و حالت بعدی فلیپ فلاپ را به صورت تابعی از ورودی‌ها و حالت فعلی آن بیان می‌کند.

نمودار مداری، جدول مشخصه و دیاگرام بلوکی لچ‌ها و فلیپ فلاپ‌های SR به صورت خلاصه در زیر مشاهده می‌شوند :

NOR-LATCH:

S	R	Q(t+1)
0	1	RESET
1	0	SET
0	0	LATCH
1	1	X


NAND-LATCH:

S	R	Q(t+1)
0	1	SET
1	0	RESET
1	1	LATCH
0	0	X

SR-F.F (SET & RESET)

S	R	Q(t+1)
0	0	Q _t
0	1	RESET
1	0	SET
1	1	X

 فلیپ فلاپ D (D-F.F.): این نوع فلیپ فلاپ به Delay Flip Flop معروف بوده و تنها دارای یک ورودی D می باشد. در صورت فعال بودن ورودی کنترل، هر مقداری در ورودی D وجود داشته باشد، در خروجی Q نیز ظاهر خواهد شد. نمودار مداری و دیاگرام بلوکی D-F.F. در شکل زیر مشاهده می شود.




جدول مشخصه و معادله مشخصه D-F.F. نیز به صورت زیرند :


C	Q	D	$Q_{(t+1)}$
0	0	X	0
0	1	X	1
1	X	0	0
1	X	1	1

$$Q_{(t+1)} = D$$

 فلیپ فلاپ JK (JK-F.F.): این فلیپ فلاپ دارای دو ورودی J و K است و کامل ترین نوع فلیپ فلاپها می باشد. زیرا می توان خروجی این فلیپ فلاپ را به 1 نشانده، به 0 بازنشانی کرد، متمم حالت قبلی نمود و یا بدون تغییر نگه داشت. فلیپ فلاپ JK را همان گونه که در شکل نیز مشاهده می شود، می توان با استفاده از D-F.F. و یا SR-Latch و گیت های AND طراحی نمود.



 نمودار مداری و بلوک دیاگرام JK-F.F. در شکل زیر مشاهده می شوند.




جدول مشخصه و معادله مشخصه JK-F.F. به صورت زیرند :

Q	J	K	$Q_{(t+1)}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

J	K	$Q_{(t+1)}$
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	Q'

$$Q_{(t+1)} = JQ' + K'Q$$

 فلیپ فلاپ T (T-F.F.): این نوع فلیپ فلاپ به فلیپ متهم ساز معروف بوده و به راحتی می توان آن را با اتصال دو ورودی یک JK-F.F. به یکدیگر ساخت. ورودی این فلیپ فلاپ T نام دارد. اگر این ورودی برابر 0 باشد، حالت خروجی فلیپ فلاپ تغییر نخواهد کرد و اگر هم برابر 1 باشد، خروجی فلیپ فلاپ متهم خروجی فعلی آن خواهد شد. نمودار مداری T-F.F. به صورت زیر است :



جدول مشخصه و معادله مشخصه T-F.F. به صورت زیرند :

Q	T	$Q_{(t+1)}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Q_{(t+1)} = T \oplus Q$$

انواع فلیپ فلاپ ها از نظر نحوه تحریک سیگنال ساعت :

تحریک شونده با سطح :

تحریک شونده با سطح مثبت (Positive Level Triggered): وقتی سیگنال ساعت 1 می شود، ورودی ها فعال می شوند.


تحریک شونده با سطح منفی (Negative Level Triggered): وقتی سیگنال ساعت 0 می شود، ورودی ها فعال می شوند.

تحریک شونده با لبه :


تحریک شونده با لبه مثبت (Positive Edge Triggered): زمانی که سیگنال ساعت از 0 به 1 تغییر می کند، ورودی ها فعال می شوند.

تحریک شونده با لبه منفی (Negative Edge Triggered): زمانی که سیگنال ساعت از 1 به 0 تغییر می کند، ورودی ها فعال می شوند.

 انواع تحریک های ممکن برای فلیپ فلاپ ها بر روی سیگنال شکل زیر مشخص شده اند.




 دیاگرام بلوکی انواع فلیپ فلاپ از نظر نحوه تاثیر سیگنال ساعت برای فلیپ فلاپ D در شکل زیر مشاهده می‌شوند. برای سایر فلیپ فلاپ‌ها نیز از سمبل‌های مشابه جهت مشخص نمودن نوع تحریک فلیپ فلاپ استفاده می‌شود.




نکته : معمولاً در عمل از فلیپ فلاپ‌های تحریک شونده با لبه استفاده می‌شود، زیرا حساسیت این نوع فلیپ فلاپ‌ها در مقابل نویز کم‌تر بوده و احتمال بروز خطا پائین‌تر است. در مداراتی که از این نوع فلیپ فلاپ‌ها استفاده می‌شود، مشکل ناپایداری وجود نداشته و تمامی حالات مدار قابل پیش بینی خواهند بود.

فلیپ فلاپ حاکم - تابع (Master-Slave Flip Flop): یکی از روش‌های ساخت فلیپ فلاپ‌های تحریک شونده با لبه، استفاده از پیکربندی Master-Slave مطابق شکل زیر می‌باشد. همان گونه که در شکل نیز مشاهده می‌شود، برای ساخت یک D-F.F. تحریک شونده با لبه از دو D-F.F. معمولی استفاده شده و سیگنال ساعت مستقیماً وارد یک فلیپ فلاپ شده و متمم آن وارد فلیپ فلاپ دیگر می‌شود. این نحوه اتصال سیگنال ساعت به فلیپ فلاپ‌ها، باعث می‌شود که تنها در لبه‌های پالس‌های ساعت، ورودی‌ها بتوانند حالت فلیپ فلاپ را تغییر دهند.

 

 فلیپ فلاپ D تحریک شونده با لبه : روش دیگر ساخت یک D-F.F. تحریک شونده با لبه، اتصال ۳ عدد D-Latch به یکدیگر، مطابق شکل زیر می‌باشد. در این شکل یک D-F.F. تحریک شونده با لبه مثبت طراحی شده است.




در این مدار ورودی‌ها فقط با لبه بالا رونده یا مثبت سیگنال ساعت فعال می‌شوند و در زمانی که سیگنال ساعت یک یا صفر باشد فعالیتی وجود نداشته و حالت فلیپ فلاپ تغییر نخواهد کرد. اشکال عمده طراحی فوق این است که در همه حالت‌ها، خروجی‌های Q و Q' متمم یکدیگر نیستند. جدول مشخصه D-F.F. تحریک شونده با لبه مثبت در زیر مشاهده می‌شود :

Clk	Q	D	Q(t+1)
^	0	0	0
^	0	1	1
^	1	0	0
^	1	1	1

ورودی‌های غیر همزمان فلیپ فلاپ‌ها : اکثر فلیپ فلاپ‌ها دارای ورودی‌های غیر همزمان برای وارد شدن به یک حالت خاص (Set یا Reset) می‌باشند. این ورودی‌ها برای بردن همه فلیپ فلاپ‌های سیستم به یک حالت آغازین معلوم (Set یا Reset)، قبل از اعمال پالس ساعت به کار می‌روند. این ورودی‌ها را ورودی‌های آسنکرون یا غیر همزمان می‌نامند، زیرا هماهنگ با پالس‌های ساعت عمل نکرده و هرگاه فعال شوند، حالت خروجی فلیپ فلاپ را تغییر خواهند داد.

 اکثر فلیپ فلاپ‌ها معمولاً دو ورودی غیر همزمان Clear و Preset دارند. ورودی Clear مستقل از ورودی‌های فلیپ فلاپ و وضعیت پالس‌های ساعت، خروجی فلیپ فلاپ را 0 می‌کند. ورودی Preset نیز مستقل از ورودی‌های فلیپ فلاپ و وضعیت پالس‌های ساعت، خروجی فلیپ فلاپ را 1 خواهد کرد. شکل زیر دیاگرام بلوکی و نمودار مداری یک D-F.F. با ورودی‌های غیر همزمان Clear و Preset را نشان می‌دهد.



در شکل فوق، اگر $\text{Clear} = 0$ شود، آنگاه $Q = 0$ و $Q' = 1$ خواهند شد. همچنین اگر $\text{Preset} = 0$ شود، آنگاه $Q = 1$ و $Q' = 0$ خواهند شد. توجه شود که ورودی‌های غیر همزمان معمولاً Active Low می‌باشند. جدول مشخصه یک D-F.F. با ورودی‌های غیر همزمان در زیر مشاهده می‌شود :

CL	PR	Clk	D	$Q(t+1)$
0	1	X	X	0
1	0	X	X	1
1	1	0	X	Q
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

در این نوع فلیپ فلاپ‌ها باید توجه شود که هر دو ورودی Preset و Clear همزمان فعال نشوند، زیرا حالت مدار غیر قابل پیش بینی شده و باعث ناپایداری و بروز خطا در مدار خواهد شد.

تحلیل و طراحی مدارهای منطقی ترتیبی

هدف از این بخش آشنایی با مفاهیم زیر می باشد.

- ✚ نحوه تحلیل و آنالیز مدارهای منطقی ترتیبی
- ✚ مراحل طراحی مدارهای منطقی ترتیبی
- ✚ مفهوم کاهش حالت در مدارهای منطقی ترتیبی
- ✚ طراحی مدارهای ترتیبی شامل شمارنده‌ها، مدارهای ردیاب الگو و ...


مدارهای ترتیبی ساعت دار : رفتار یک مدار ترتیبی ساعت دار با ورودی‌ها، خروجی‌ها و حالت فلیپ فلاپ‌ها مشخص می‌گردد. خروجی‌ها و حالت بعدی، هر دو تابعی از ورودی‌ها و حالت فعلی مدار هستند. رشته‌های زمانی ورودی‌ها، خروجی‌ها و حالات فلیپ فلاپ‌ها را می‌توان در جدولی با نام جدول حالت متشکل از چهار بخش حالت فعلی، ورودی، حالت بعدی و خروجی نمایش داد.

تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت دار : تحلیل یک مدار ترتیبی به معنی تهیه جدول یا نموداری از رشته زمانی ورودی‌ها، خروجی‌ها و حالات فلیپ فلاپ‌ها است که با نمودار مداری و یا معادلات ورودی فلیپ فلاپ‌ها و خروجی‌های ترکیبی مدار آغاز شده و به رسم جدول حالت، نمودار حالت و یا تشریح عملکرد مدار منتهی می‌شود.

مراحل تحلیل و آنالیز یک مدار ترتیبی :

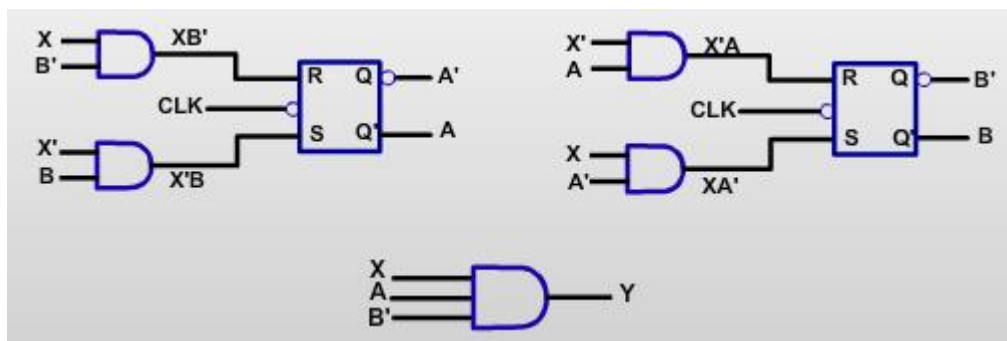۱. تخصیص سمبل‌های حرفی به فلیپ فلاپ‌ها، و سپس مشخص نمودن متغیرهای حالت، ورودی‌ها و خروجی‌های مدار.
۲. به دست آوردن معادله حالت فلیپ فلاپ‌های مدار : معادله حالت فلیپ فلاپ را می‌توان با جایگذاری معادله ورودی (های) آن در معادله مشخصه‌اش به دست آورد.
۳. رسم جدول حالت مدار : برای به دست آوردن جدول حالت یک مدار ترتیبی، به دو روش می‌توان عمل نمود. یک روش این است که برای هر ترکیب از ورودی‌ها و حالات فعلی، با استفاده از معادله حالت هر فلیپ فلاپ، حالت بعدی آن را به دست آورد. روش دیگر، استفاده از جدول مشخصه هر فلیپ فلاپ در به دست آوردن حالت بعدی فلیپ فلاپ است.
۴. رسم نمودار حالت مدار : اطلاعات موجود در جدول حالت را می‌توان به صورت گرافیکی با نمودار حالت نمایش داد. در این نمودار، هر حالت با یک دایره نشان داده شده و تغییر بین حالت‌ها با خطوط جهت داری که دو دایره را به هم وصل می‌کنند، نمایش داده می‌شود. در روی خطوط، ورودی و خروجی را نوشته و با "/" از هم جدا می‌کنیم. توجه داریم که نمودار حالت، شکل ترسیمی جدول حالت است و برای تحلیل عملکرد مدار مناسب‌تر می‌باشد.
۵. تحلیل عملکرد مدار در صورت لزوم از روی جدول حالت و یا نمودار حالت.

مثال ۱: جدول حالت و نمودار حالت مدار ترتیبی شکل زیر را رسم نمایید.



حل: این مدار دارای یک ورودی با نام X ، یک خروجی ترکیبی با نام Y و دو فلیپ فلاپ SR است که حالت‌های آن‌ها را با A و B نمایش می‌دهیم. لذا جدول حالت از ۴ بخش حالت فعلی شامل A و B ، ورودی شامل X ، حالت بعدی شامل A و B و خروجی شامل Y تشکیل خواهد شد.

با توجه به شکل‌ها، معادلات ورودی فلیپ فلاپ‌ها و خروجی Y به شرح زیر به دست می‌آیند:

$$R_A = B'X \quad S_A = BX' \quad R_B = AX' \quad S_B = A'X \quad Y = AB'X$$

با جایگذاری معادلات فوق در معادله مشخصه SR -F.F، معادلات حالت فلیپ فلاپ‌های A و B به صورت زیر به دست خواهند آمد:

$$Q_{(t+1)} = S + R'Q$$

$$A_{(t+1)} = X'B + (XB')'A = X'B + X'A + AB$$


$$B_{(t+1)} = XA' + (X'A)'B = XA' + XB + A'B$$

حال با استفاده از معادلات حالت به دست آمده در بخش قبل و همچنین معادله Y ، می‌توان جدول حالت مدار را رسم نمود. جدول حالت را به دو صورت زیر می‌توان رسم نمود. توجه شود که در جدول اول، ستون‌های حالت بعدی و خروجی مدار به ازای مقادیر مختلف ورودی، تقسیم بندی شده‌اند.

در انتها با استفاده از اطلاعات جدول حالت، نمودار حالت مدار را به صورت زیر رسم می‌کنیم:

حالت فعلی AB	حالت بعدی		خروجی	
	X=0 AB	X=1 AB	X=0 Y	X=1 Y
00	00	01	0	0
01	11	01	0	0
10	10	00	0	1
11	10	11	0	0

حالت فعلی AB	ورودی X	حالت بعدی AB	خروجی Y
00	0	00	0
00	1	01	0
01	0	11	0
01	1	01	0
10	0	10	0
10	1	00	1
11	0	10	0
11	1	11	0

 

طراحی مدارهای ترتیبی : طراحی یک مدار ترتیبی ساعت دار با بیان مشخصات مسئله و مجموعه‌ای از ویژگی‌های مدار مورد نظر آغاز شده و با رسم نمودار منطقی یا مجموعه‌ای از توابع بیان گر آن نمودار پایان می‌یابد. اولین قدم در طراحی مدارهای ترتیبی، تهیه جدول حالت یا نمایش معادلی از آن مانند نمودار حالت است.

مراحل طراحی یک مدار ترتیبی :


۱. به دست آوردن نمودار حالت مدار با توجه به مشخصات مسئله و عملکرد مورد نظر مدار
۲. در صورت لزوم، کاهش تعداد حالات
۳. تخصیص مقادیر دودویی به حالاتها
۴. رسم جدول حالت کد شده دودویی
۵. انتخاب نوع فلیپ فلاپ
۶. پرکردن بخش ورودی فلیپ‌فلاپ‌ها در جدول حالت با استفاده از جدول تحریک فلیپ فلاپ
۷. به دست آوردن معادلات ساده شده ورودی فلیپ فلاپ‌ها و معادلات خروجی (در صورت وجود)
۸. ترسیم نمودار منطقی مدار

تعریف ۱: در زمان طراحی مدارهای ترتیبی، حالت فعلی و حالت بعدی مورد انتظار هر فلیپ فلاپ را با توجه به مشخصات مسئله مورد نظر می‌دانیم. می‌خواهیم بدانیم که چه ورودی‌هایی باید اعمال شوند تا گذر مورد نظر از حالت فعلی به حالت بعدی انجام شود. برای این منظور از جدول تحریک فلیپ فلاپ استفاده می‌شود که در آن برای هر گذر حالت فلیپ فلاپ، ورودی‌های لازم مشخص می‌باشند. جدول تحریک همه فلیپ فلاپ‌ها در جدول زیر نشان داده شده است:

SR.FF				JK.FF				T.FF			D.FF		
Q	Q(t+1)	S	R	Q	Q(t+1)	J	K	Q	Q(t+1)	T	Q	Q(t+1)	D
0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	X	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	X	1	1	0	1	1	0	0
1	1	X	0	1	1	X	0	1	1	0	1	1	1

مثال ۱: با استفاده از فلیپ فلاپ SR، یک شمارنده دودویی ۲ بیتی طراحی نمایید که دائماً اعداد 0، 1، 2 و 3 را بشمارد.

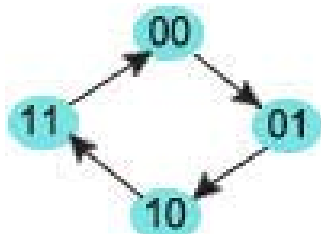حل: با توجه به مشخصات مدار مورد نظر، نمودار حالت مدار به شکل زیر خواهد بود:




برای نمایش ۴ حالت می توان از ۲ عدد فلیپ فلاپ استفاده نمود که آن ها را A و B نام گذاری می کنیم. حال با توجه به صورت مسئله که طراحی با فلیپ فلاپ SR مورد نظر است، همچنین با توجه به جدول تحریک این نوع فلیپ فلاپ، جدول حالت مدار به شکل زیر به دست خواهد آمد:

حالت فعلی		حالت بعدی		ورودی فلیپ فلاپ ها			
A	B	A(t+1)	B(t+1)	S _A	R _A	S _B	R _B
0	0	0	1	0	X	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	X	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1


توضیح اضافه: جهت یادگیری نحوه پرکردن ستون ورودی فلیپ فلاپ ها با استفاده از جدول تحریک، این روال را برای سطر اول جدول فوق شرح می دهیم:

در سطر اول، حالت فعلی A برابر 0 و حالت بعدی آن برابر 0 است. بنابراین $S_A = 0$ و $R_A = X$ باعث این گذر حالت خواهند شد. همچنین در این سطر، حالت فعلی B برابر 0 و حالت بعدی آن برابر 1 است. بنابراین $S_B = 1$ و $R_B = 0$ باعث این گذر حالت خواهند شد.

 
حال با استفاده از جداول کارنو، معادلات ساده شده ورودی های فلیپ فلاپ ها را به دست می آوریم:




$$S_A = A'B$$

 

$$R_A = AB$$

 


$$S_B = B'$$

 


$$R_B = B$$

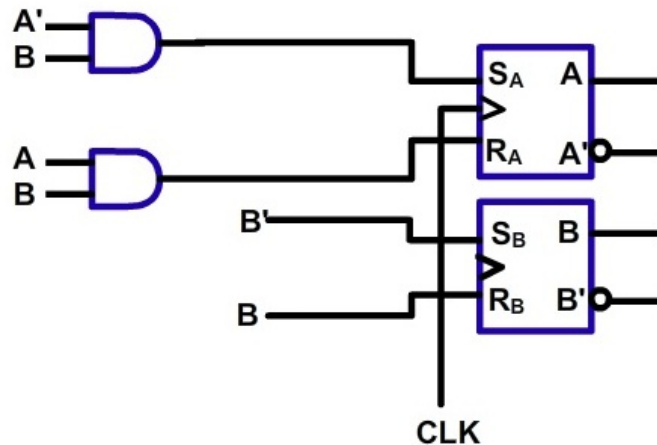در مرحله آخر با توجه به معادلات ورودی فلیپ فلاپ‌ها، نمودار مداری را رسم می‌کنیم.



مثال ۲: با استفاده از فلیپ فلاپ JK، یک شمارنده دودویی ۲ بیتی با یک ورودی X طراحی نمایید به نحوی که اگر ورودی X صفر بود، شمارشی صورت نگیرد و مدار در همان حالت باقی بماند و زمانی که X برابر یک بود، شمارش به صورت صعودی انجام شود.

 حل: با توجه به مشخصات مدار مورد نظر، نمودار حالت مدار به شکل زیر خواهد بود :



با توجه به صورت مسئله که طراحی با فلیپ فلاپ JK مورد نظر است، همچنین با توجه به جدول تحریک این نوع فلیپ فلاپ، جدول حالت مدار به شکل زیر به دست خواهد آمد :

ورودی			حالت فعلی		حالت بعدی		ورودی فلیپ فلاپ ها			
A	B	X	A	B	J _A	K _A	J _B	K _B		
0	0	0	0	0	0	X	0	X		
0	0	1	0	1	0	X	1	X		
0	1	0	0	1	0	X	X	0		
0	1	1	1	0	1	X	X	1		
1	0	0	1	0	X	0	0	X		
1	0	1	1	1	X	0	1	X		
1	1	0	1	1	X	0	X	0		
1	1	1	0	0	X	1	X	1		

توضیح اضافه: جهت یادگیری نحوه پرکردن ستون ورودی فلیپ فلاپ‌ها با استفاده از جدول تحریک، این روال را برای سطرهای اول و دوم جدول فوق شرح می‌دهیم:

در سطر اول، حالت فعلی A برابر 0 و حالت بعدی آن برابر 0 است، بنابراین $J_A = 0$ و $K_A = X$ باعث این گذر حالت خواهند شد. همچنین در سطر دوم، حالت فعلی B برابر 0 و حالت بعدی آن برابر 1 است، بنابراین $J_B = 1$ و $K_B = X$ باعث این گذر حالت خواهند شد.

حال با استفاده از جداول کارنو، معادلات ساده شده ورودی‌های فلیپ فلاپ‌ها را به دست می‌آوریم :

BX
 A
 $A=0$
 $A=1$

	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	X	X	X	X

 $J_A = BX$
 X

BX 00 01 11 10
 A 0 0 1 X X
 A 1 0 1 X X
 $J_2 = X$

A Karnaugh map for the function $F(A, B, X)$. The map has columns labeled 00, 01, 11, 10 and rows labeled 0 and 1. The cells contain the following values:


	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1	0	0	1	0

Annotations on the map include a bracket labeled 'B' over the top two columns (01 and 11), a bracket labeled 'X' under the bottom two columns (11 and 10), and a bracket labeled 'A' to the left of the bottom row (1). The cell at (1, 11) is circled in blue. Below the map, the expression $K_A = BX$ is written.

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function $F(A, B, X)$. The map shows the function's value (0 or 1) for all combinations of A and B (columns) and X (rows). The prime implicants are B and X , which are combined to form the simplified function:


$$F(A, B, X) = B + X$$

در مرحله آخر با توجه به معادلات ورودی فلیپ فلاپ‌ها، نمودار مداری را رسم می‌کنیم.

 

مثال ۳: با استفاده از فلیپ فلاپ T، یک شمارنده دودویی ۳ بیتی طراحی نمایید که دائماً اعداد 0، 1، تا 7 را بشمارد.

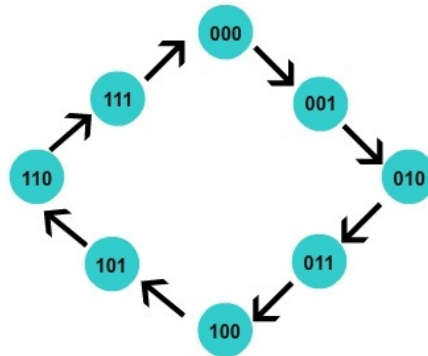حل: با توجه به مشخصات مدار مورد نظر، نمودار حالت مدار به شکل زیر خواهد بود:




با توجه به صورت مسئله که طراحی با فلیپ فلاپ T مورد نظر است، همچنین با توجه به جدول تحریک این نوع فلیپ فلاپ، جدول حالت مدار به شکل زیر به دست خواهد آمد:

حالت فعلی			حالت بعدی			ورودی فلیپ فلاپ ها		
A2	A1	A0	A2	A1	A0	T _{A2}	T _{A1}	T _{A0}
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1


توضیح اضافه: جهت یادگیری نحوه پرکردن ستون ورودی فلیپ فلاپ ها با استفاده از جدول تحریک، این روال را برای سطر اول جدول فوق شرح می دهیم:

در سطر اول، حالت فعلی A₂ و A₁ برابر 0 و حالت بعدی آن ها برابر با 0 هستند. پس T_{A2} = 0 و T_{A1} = 0 باعث این گذر حالات خواهند شد. همچنین در این سطر، حالت فعلی A₀ برابر 0 و حالت بعدی آن برابر 1 است، بنابراین T_{A0} = 1 باعث این گذر حالت خواهد شد.

 حال با استفاده از جداول کارنو، معادلات ساده شده ورودی‌های فلیپ فلاپ‌ها را به دست می‌آوریم :



 
در مرحله آخر با توجه به معادلات ورودی فلیپ فلاپ‌ها، نمودار مداری را رسم می‌کنیم.



کاهش حالت در مدارهای ترتیبی : کاهش تعداد فلیپ فلاپ‌ها در یک مدار ترتیبی را کاهش حالت می‌نامند. البته لازم به ذکر است که کاهش حالت گاهی اوقات ممکن است به کاهش تعداد فلیپ فلاپ‌ها منجر گردد. الگوریتم‌های کاهش حالت باید به نحوی باشند که رابطه ورودی-خروجی مدار را حفظ نمایند. در این حالت دو مدار را معادل می‌نامیم اگر به هر دو مدار ورودی یکسانی اعمال شود و خروجی‌های مشابهی برای تمام رشته‌های ورودی تولید گردد.

حالات معادل : دو حالت را معادل گوئیم اگر به هر دو حالت، ورودی‌های یکسانی اعمال شود و خروجی‌های مشابهی برای تمام ورودی‌ها تولید کنند و مدار را به حالت‌های معادل ببرند.

 مثال : الگوریتم کاهش حالت را بر روی نمودار حالت زیر اعمال نموده و سپس، مدار کاهش یافته را با فلیپ فلاپ D طراحی نمایید.



جدول حالت اولیه :


حالت فعلی	حالت بعدی		خروجی	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	f	0	1
e	a	f	0	1
f	g	f	0	1
g = e	a	f	0	1

جدول حالت کاهش یافته :

حالت فعلی	حالت بعدی		خروجی	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	f	0	1
e	a	f	0	1
f = d	e	f	0	1

حالت فعلی	حالت بعدی		خروجی	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	d	0	1
e	a	d	0	1

نمودار حالت کاهش یافته :

 

تخصیص مقادیر دودویی به حالت‌ها : حداقل تعداد بیت‌های لازم برای نمایش ۵ حالت، ۳ بیت است. لذا از بین ۸ ترکیب بیتی مختلف، می‌توان ۵ ترکیب را به دلخواه به حالت‌های a تا f اختصاص داد که سه ترکیب بی‌استفاده نیز خواهیم داشت. در این مثال، تخصیص مقادیر را به‌صورت زیر انجام داده‌ایم :





a= 001 b= 010 c=011 d=100 e= 101

جدول حالت کد شده دودویی :

حالت فعلی	حالت بعدی		خروجی	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
a 001	001	010	0	0
b 010	011	100	0	0
c 011	001	100	0	0
d 100	101	100	0	1
e 101	001	100	0	1

حالت فعلی			ورودی	حالت بعدی			خروجی
A ₂	A ₁	A ₀		A ₂	A ₁	A ₀	
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	1

برای طراحی این مدار از فلیپ فلاپ‌های D استفاده خواهد شد. بنابراین نیازی به رسم ستون ورودی فلیپ فلاپ-ها و استفاده از جدول تحریک فلیپ فلاپ D نیست، زیرا حالت بعدی و ورودی فلیپ فلاپ D با هم برابرند. با استفاده از جداول کارنو، معادلات ساده شده ورودی‌های فلیپ فلاپ‌ها و معادله خروجی مدار را به دست می‌آوریم؛ توجه داریم که در این مثال، به سه فلیپ فلاپ نوع D نیاز است که با نام‌های A₀، A₁ و A₂ نام‌گذاری شده‌اند.

    

انواع مدارهای منطقی ترتیبی :


ماشین مدل Moore: در این مدارات، خروجی فقط تابعی از متغیرهای حالت می‌باشد.

ماشین مدل Mealy: در این مدارات، خروجی تابعی از متغیرهای حالت و ورودی‌ها می‌باشد.

مثال: مداری طراحی کنید که وقتی در ورودی آن، ترکیب بیتی زیر دریافت شد، خروجی آن به مدت یک کلاک یک بشود، در غیر این صورت خروجی صفر باشد. مدار را با هر دو مدل Moore و Mealy طراحی نمایید.

01101

مدل Mealy:

 

قبلی	بعدی	خروجی	
a	b	a	0 0
b	b	c	0 0
c	b	d	0 0
d	e	a	0 0
e	d	a	0 1

a = 00001101101000111100

حالت = abbbbcdeaabcbbbcdaa

مدل Moore:

	x = 0	x = 1	
a	b	a	0
b	b	c	0
c	b	d	0
d	e	a	0
e	b	e	0
f	b	a	1

